



APPUNTI ALIMENTATORI

<p>RADDRIZZATORE A SEMIONDA</p>		$V_{o(dc)} = \frac{V_{s(max)}}{\pi}$ $I_{o(dc)} = \frac{V_{s(max)}}{\pi \cdot RL}$ $V_{RM} > V_{s(max)}$ $I_{FM} > \frac{V_{s(max)}}{RL}$ $r = 121\%$ $R_o = r_s + R_f$
<p>RADDRIZZATORE A ONDA INTERA CON PRESA CENTRALE</p>		$V_{o(dc)} = 2 \times \frac{V_{s(max)}}{\pi}$ $I_{o(dc)} = \frac{2 \times V_{s(max)}}{\pi \cdot RL}$ $V_{RM} > 2 \times V_{s(max)}$ $I_{FM} > 2 \times \frac{V_{s(max)}}{RL}$ $r = 48\%$ $R_o = \frac{r_s}{2} + R_f$
<p>RADDRIZZATORE A ONDA INTERA A PONTE DI GRAETZ</p>		$V_{o(dc)} = 2 \times \frac{V_{s(max)}}{\pi}$ $I_{o(dc)} = \frac{2 \times V_{s(max)}}{\pi \cdot RL}$ $V_{RM} > V_{s(max)}$ $I_{FM} > \frac{2 \times V_{s(max)}}{RL}$ $r = 48\%$ $R_o = r_s + 2 \times R_f$

<p>FILTRO A INGRESSO CAPACITIVO</p>	$V_{o(dc)} = V_{s(max)} \cdot \frac{I_o}{4 f \cdot C}$ $R_o = \frac{1}{4 f \cdot C}$ $Z_o \cong X_C = \frac{1}{\omega \cdot C}$	$I_{D(max)} = V_{s(max)} \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{f \cdot C}{RL}}$ $\text{ripple} = \frac{2,9}{C \cdot RL}$
<p>FILTRO A INGRESSO INDUTTIVO</p>	$V_{o(dc)} = 2 \cdot \frac{V_{s(max)}}{\pi}$ $R_o = 2 r_d + r_s + R_{ind}$ $Z_o \cong X_L = 2 \pi \cdot f \cdot L$	$I_{D(max)} = 2 I_o$ $\text{ripple} = \frac{RL}{3\sqrt{2} \omega L}$
<p>FILTRO LC</p>	$V_{o(dc)} = \frac{V_{s(max)}}{\pi}$ $R_o = 2 r_d + r_s + R_{ind}$ $Z_o \cong X_C = \frac{1}{\omega \cdot C}$	$I_{D(max)} = 2 I_o$ $\text{ripple} = \frac{1,2}{L \cdot C}$
<p>FILTRO A π</p> <p>$C1 = 2 \cdot C2$</p>	$V_{odc} = V_{s(max)} \cdot \frac{I_o}{4 f \cdot C1} - R_{ind} \cdot I_o$ $R_o = \frac{1}{4 f \cdot C1} + R_{ind}$ $Z_o \cong X_{C2} = \frac{1}{\omega \cdot C2}$	$I_{D(max)} = 2 I_o$ $\text{ripple} = \frac{5,7}{C1 \cdot C2 \cdot L \cdot RL}$




ITS EINAUDI - Montebelluna

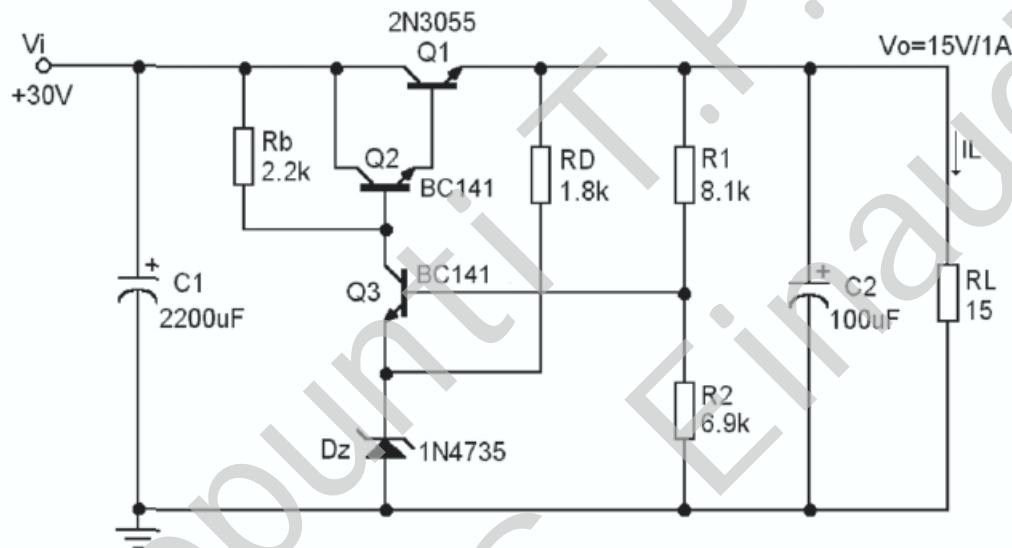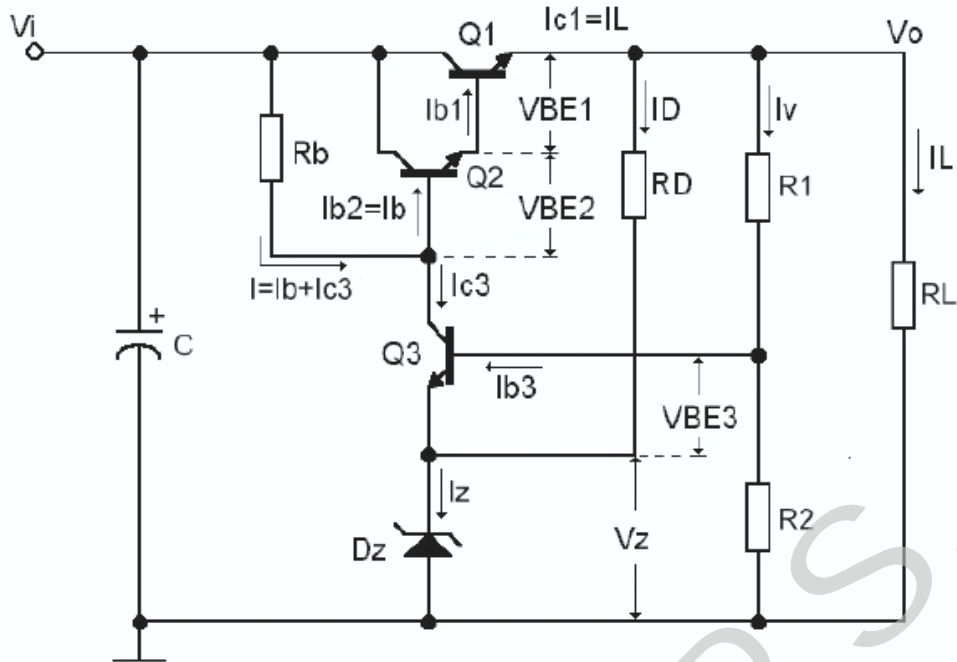

Stadio regolatore completamente dimensionato per una $V_o = 15\text{ V}$ e una corrente $I_L = 1\text{ A}$

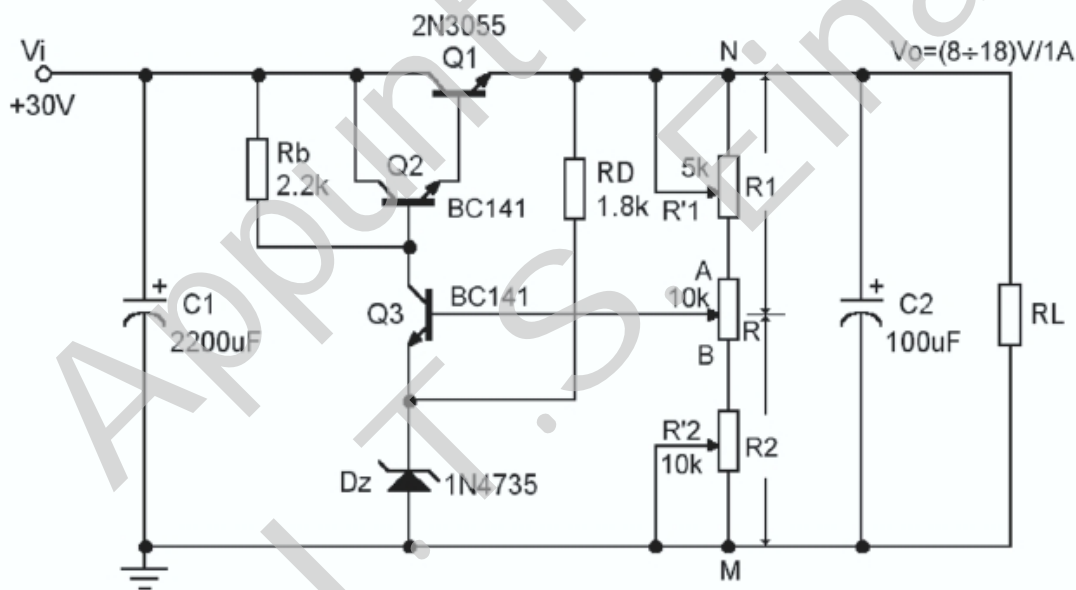
1. $V_i = (1,5 \div 2) V_{omax}$
2. $P_{Q1} = (V_i - V_o) I_L = (V_i - V_o) I_{c1}$
3. $V_z \leq 0,5 V_o$
4. $I_{b2} = I_b = I_{c1} / h_{FEtot} = I_L / (h_{FE1} \cdot h_{FE2})$
5. $I_{c3} = (1 \div 5) \text{mA}$
6. $I = I_b + I_{c3}$
7. $R_b = [V_i - (V_o + 1,4)] / I$
8. $I_{b3} = I_{c3} / h_{FE3}$
9. $I_v = (20 \div 100) I_{b3}$
10. $R_1 + R_2 = R_v = V_o / I_v$
11. $R_2 = (V_z + V_{BE3}) / I_v$
12. $R_1 = R_v - R_2$
13. $R_D = (V_o - V_z) / I_z$

- 1 Si fissa una tensione V_i di ingresso pari, per esempio, a due volte la massima tensione voluta in uscita. Si pone quindi: $V_i = 2 \times 15 = 30 \text{ V}$
- 2 Si determina la potenza che deve dissipare il BJT Q_1 in serie al carico: $P_{Q1} = (30 - 15) \times 1 = 15 \text{ W}$
- 3 Per la tensione di riferimento fornita dal diodo zener, dovendo essere $V_z \leq 0,5 \times 15 = 7,5 \text{ V}$, si utilizzerà un diodo zener con $V_z = 6,2 \text{ V}$.
- 4 Utilizzando per Q_1 il BJT 2N3055 al quale può assegnarsi un h_{fe1min} pari a 40, e per Q_2 un BC141 a cui può assegnarsi un h_{fe2min} pari a 100, si ricava la corrente di base I_{b2} del BJT Q_2 in funzione della corrente I_c di collettore che è pressoché eguale alla corrente $I_L = 1 \text{ A}$ richiesta dal carico. Si ha quindi:
 $I_{b2} = I_b = 1 / (40 \times 100) = 250 \mu\text{A}$
- 5 Si pone quindi pari a 5 mA la corrente I_{c3} di collettore del BJT Q_3 . Per quest'ultimo si potrà ancora utilizzare un BC141 ($h_{FE3} = 100$).
- 6 Si calcola quindi la corrente $I = I_{b2} + I_{c3}$ che circola nella resistenza R_b . Si ha: $I = (5 + 0,25) \text{ mA} = 5,25 \text{ mA}$
- 7 Si calcola quindi il valore da attribuire alla resistenza R_b . Si ricava:
 $R_b = [30 - (1,4 + 15)] / (5,25 \times 10^{-3}) = 2590$
- Si approssimerà questo valore al valore normalizzato immediatamente inferiore. Si porrà quindi $R_b = 2.2 \text{ k}$.
- 8 Si determina quindi il valore della corrente di base del BJT Q_3 . Avendo attribuito a questo BJT un guadagno $h_{FE3} = 100$, per $I_{c3} = 5 \text{ mA}$, si ottiene per I_{b3} : $I_{b3} = (5 \times 10^{-3}) / 100 = 50 \mu\text{A}$
- 9 Si pone ora la corrente I_v nelle resistenze R_1, R_2 pari, per esempio a 20 volte la corrente I_{b3} e si ricava così: $I_v = 20 \times 50 \times 10^{-6} = 1 \text{ mA}$
- 10 Si calcola quindi la resistenza totale $(R_1 + R_2)$. Si ottiene: $R_1 + R_2 = 15 / 10^{-3} = 15 \text{ k}$
- 11 Per $V_z = 6,2 \text{ V}$ e $V_{be3} = 0,7 \text{ V}$, il valore da attribuire alla resistenza R_2 è pari a:
 $R_2 = (6,2 + 0,7) / 10^{-3} = 6,9 \text{ k}$
- 12 Si calcola il valore da attribuire alla resistenza R_1 : $R_1 = 15000 - 6900 = 8,1 \text{ k}$
- 13 Si ricava infine il valore della resistenza R_D ponendo $I_D = 5 \text{ mA}$. Si ottiene:
 $R_D = (15 - 6,2) / (5 \times 10^{-3}) = 1760$



Circuito pratico dello stadio regolatore per tensione di uscita variabile nel quale, agendo sui trimmer R_1' e R_2' , si fissano le tensioni massima e minima di uscita
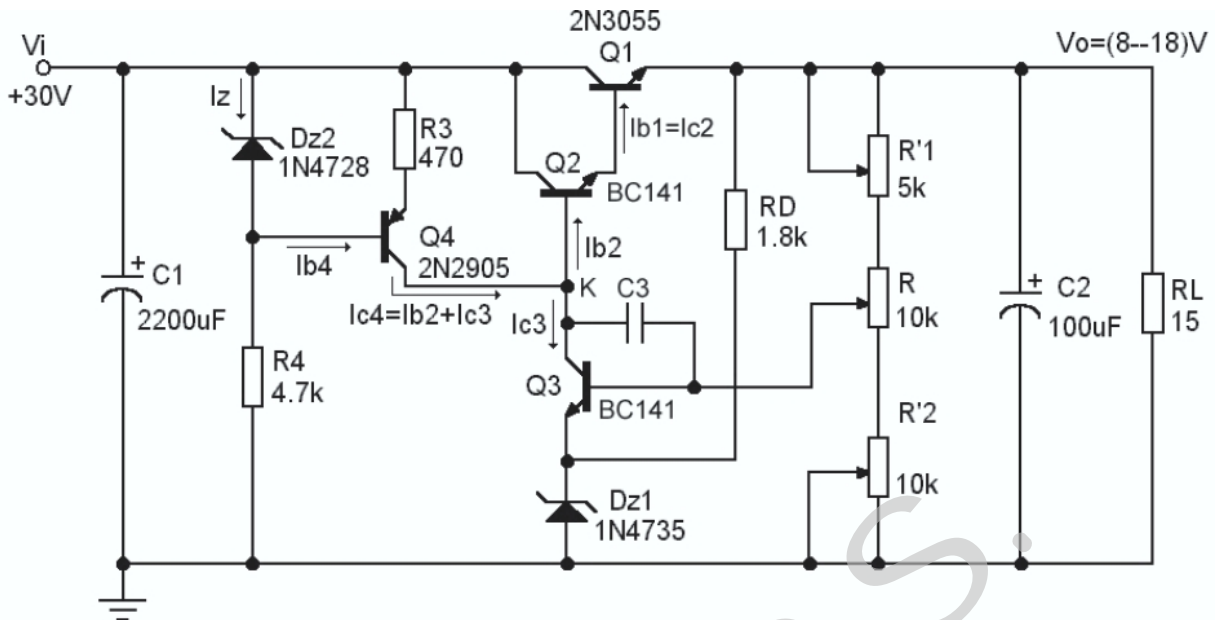
$$V_o = (V_z + V_{BE3}) \cdot \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$$



Il preregolatore costituito dal BJT Q_4 , dalle resistenze R_3 e R_4 e dal diodo zener Dz_2 si comporta come una resistenza R_b di valore teoricamente infinito

$$R_3 = (V_{z2} - V_{BE4}) / I$$

$$I = I_{c4} = (I_{b2} + I_{c3})$$

$$R_4 = (V_i - V_{z2}) / (I_{b4} + I_{z2}) \quad @ \quad R_4 = (V_i - V_{z2}) / I_{z2}$$



$$P_{Q1} = (V_i - V_{omln}) \times I_L$$

$$P_{Q2} = (V_i - V_{omln}) \times I_{c2} = (V_i - V_{omln}) \times (I_{b2} \cdot h_{FE2})$$



$$P_{Q3} = (V_i - V_{z1}) \times I_{c3}$$

$$P_{Q4} \geq (V_i - V_{omln}) \times I_{c4}$$

ITS EINAUDI - Montebelluna

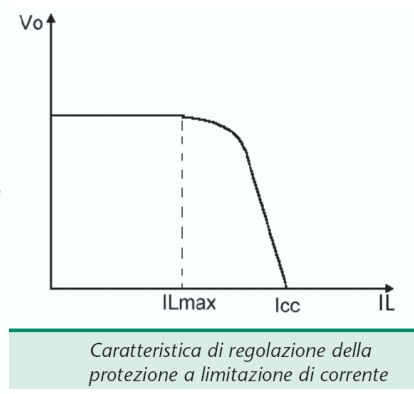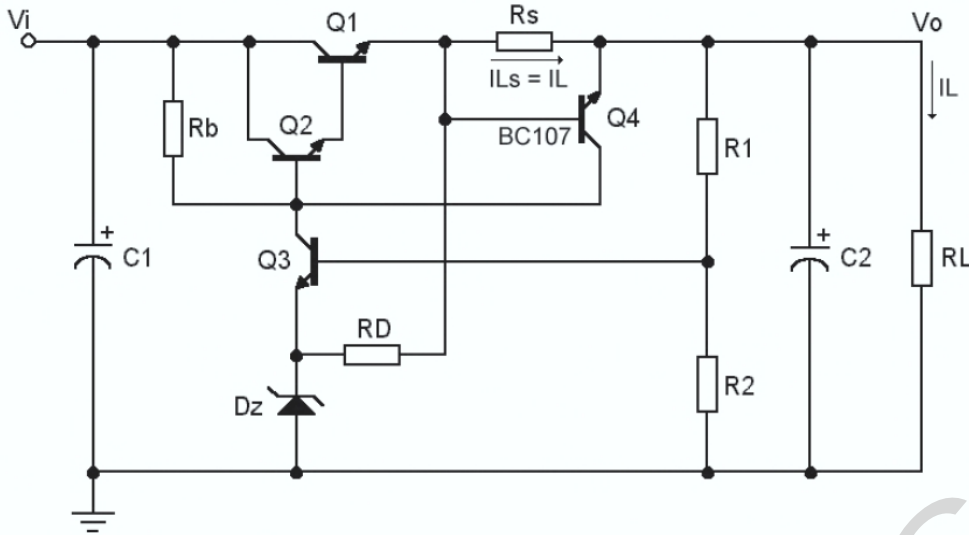

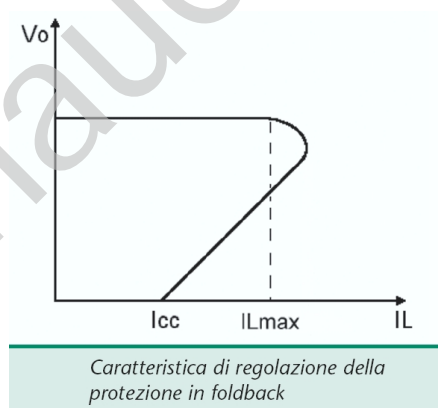
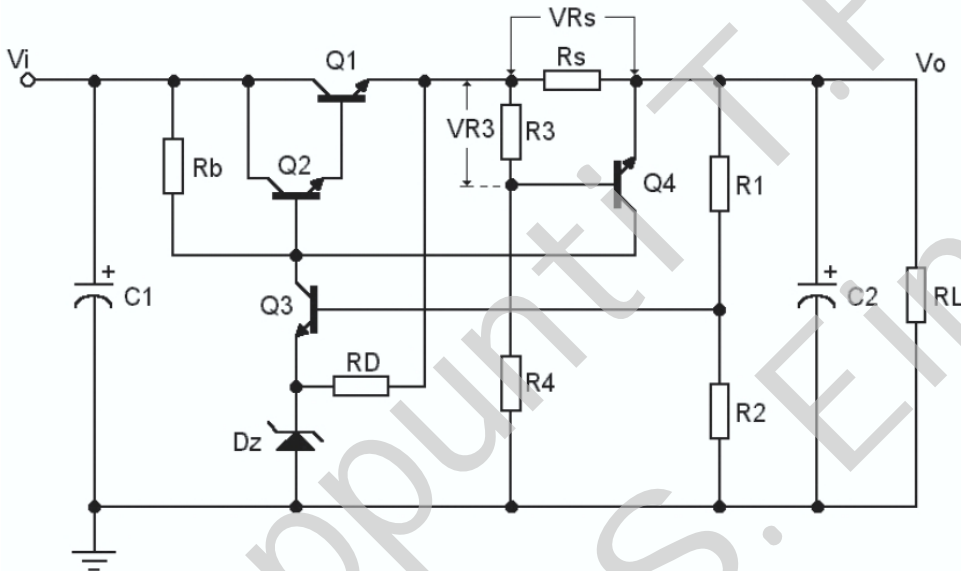
$$R_s = V_{BE4} / I_{Lmax} = 0,7 / I_{Ls}$$




$$R_s = (1,11 \cdot V_{BE4}) / I_{cc}$$

$$R_3 / R_4 = (R_s I_L - V_{BE4}) / (V_o + V_{BE4})$$

$$R_4 = (5 \div 20) \text{ k}\Omega$$

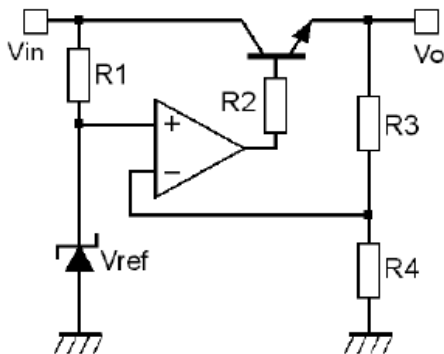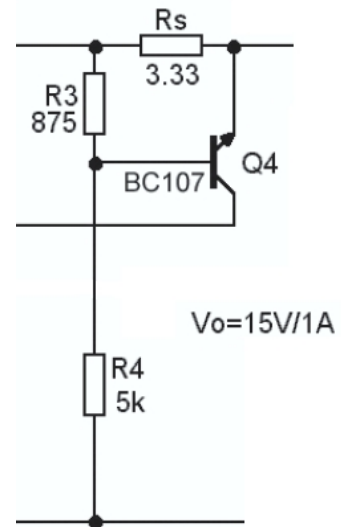

$$V_o = V_{ref} (1 + R_3 / R_4)$$

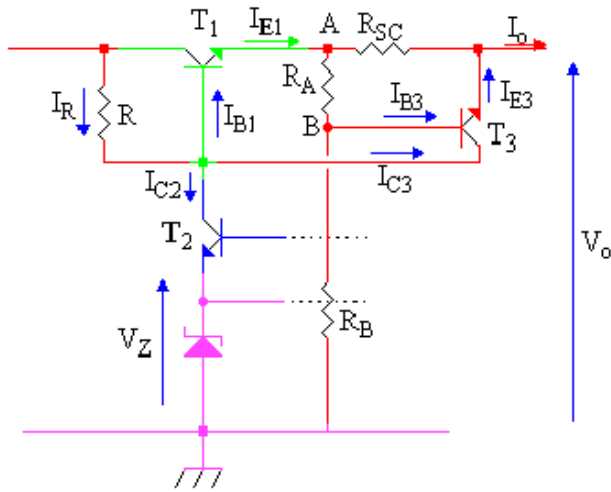

Se R_L diminuisce, I_o aumenta

$$V_{RSC} = I_o \times R_{SC} \quad \text{aumenta}$$

$$V_{RSC} = V_{RA} + V_{BE3}$$

Quando V_{RSC} raggiunge un valore tale per cui T_3 diventa ON

Una parte di I_{B1} viene shuntata

Ricaviamo I_o osservando che

$$V_{RSC} = V_{RA} + V_{BE3} \quad \text{e quindi}$$

$$I_o \cdot R_{SC} = V_{RA} + V_{BE3}$$

Si ricava V_{RA} :

$$V_{RA} = V_A - V_B$$

$$V_{RA} = V_A - V_B = I_o \cdot R_{SC} + V_o - \frac{V_A}{R_A + R_B} \cdot R_B$$

ma:

$$I_o \cdot R_{SC} (= V_{RA} + V_{BE3}) = I_o \cdot R_{SC} + V_o - \frac{V_A}{R_A + R_B} \cdot R_B + V_{BE3}$$

Semplificando:

$$\frac{V_A}{R_A + R_B} \cdot R_B = V_o + V_{BE3}$$

Dato che $V_A = I_o \times R_{SC} + V_o$, la precedente diventa:

$$\frac{I_o \cdot R_{SC} + V_o}{R_A + R_B} \cdot R_B = V_o + V_{BE3}$$

Ricaviamo I_o :

$$I_o \cdot R_{SC} \cdot R_B + V_o \cdot R_B = V_o \cdot (R_A + R_B) + V_{BE3} \cdot (R_A + R_B)$$

$$I_o \cdot R_{SC} \cdot R_B = V_o \cdot R_A + V_{BE3} \cdot (R_A + R_B)$$

$$I_o = \frac{V_o \cdot R_A + V_{BE3} \cdot (R_A + R_B)}{R_{SC} \cdot R_B}$$


L'andamento della tensione V_o in funzione di I_o stavolta è il seguente:

Da quest'ultima espressione si deduce che mentre nel caso


$$I_o = \frac{V_{BE3}}{R_{SC}}$$

I_o dipende da V_o , quando $V_o = 0$, I_o si abbasserà sino al valore


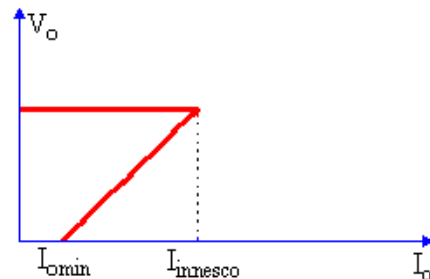
$$I_{o \text{ min}} = \frac{V_{BE3} \cdot (R_A + R_B)}{R_{SC} \cdot R_B}$$



CA - LM 723

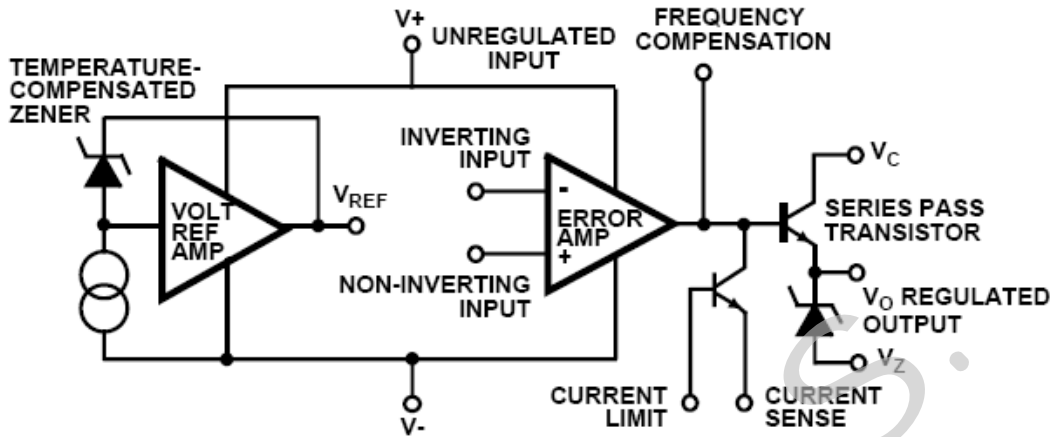


Pinouts


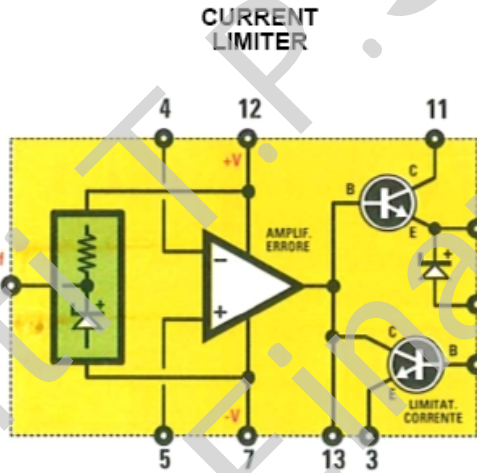
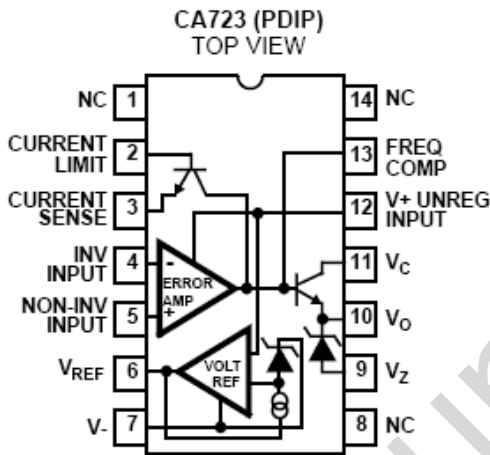


n.c.	1	14	n.c.
CURR. LIMIT.	2	13	COMP.
CURR.SENSE	3	12	Vcc
-V in	4	11	Vc
+V in	5	10	Vout
Vref	6	9	Vz
GND	7	8	n.c.

µA 723
LM 723
MC 1723

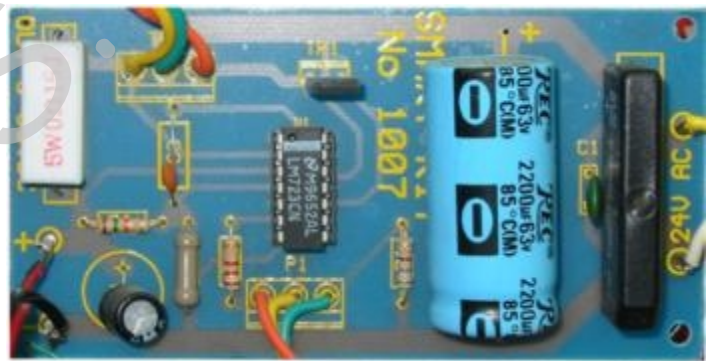3-30 V/2.5 A Stabilized power supply
 Technical Specifications - Characteristics
 Input voltage: 24V DC
 Output current: 2.5 A
 Output voltyage: 3-30V



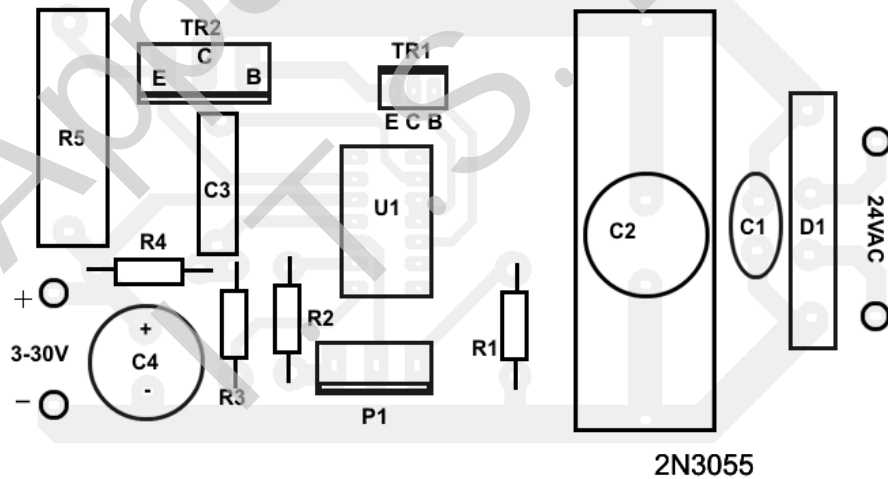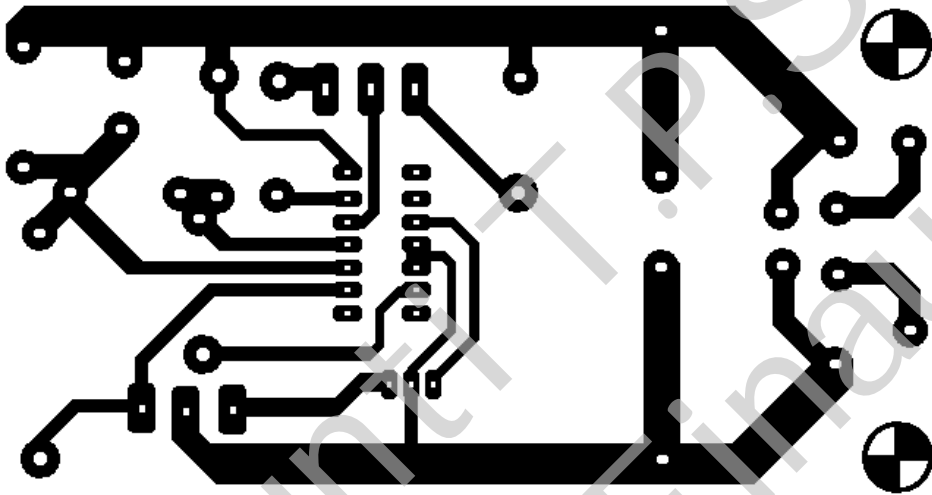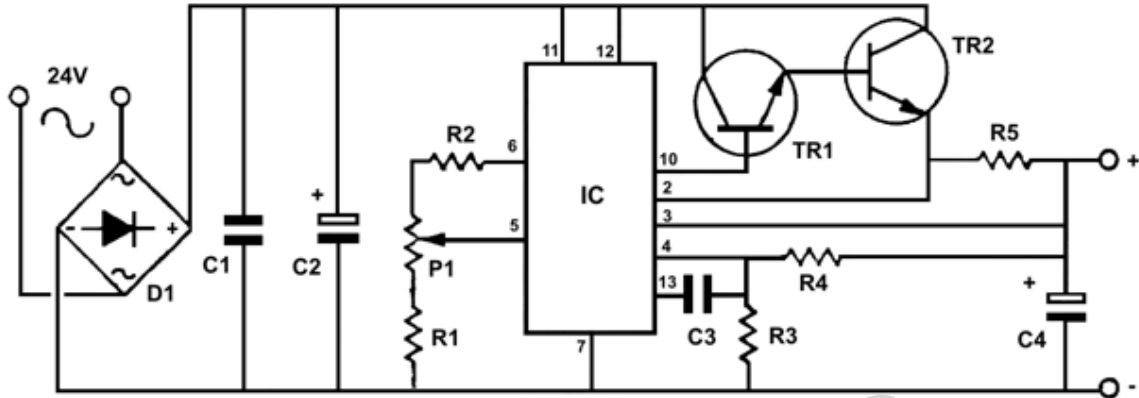

R1 = 560R 1/4W
 R2 = 1,2 K 1/4W
 R3 = 3,9 K 1/4W
 R4 = 15K 1/4W
 R5 = 0,15R 5W

D = B40 C3300/2200, 3A rectifier bridge


P1 = 10K potesiometer

IC = LM723



C1 = 100nF
 C2 = 2200uF 35-40V
 C3 = 100 pF
 C4 = 100uF/ 35V


TR1 = BD 135

TR2 = 2N3055

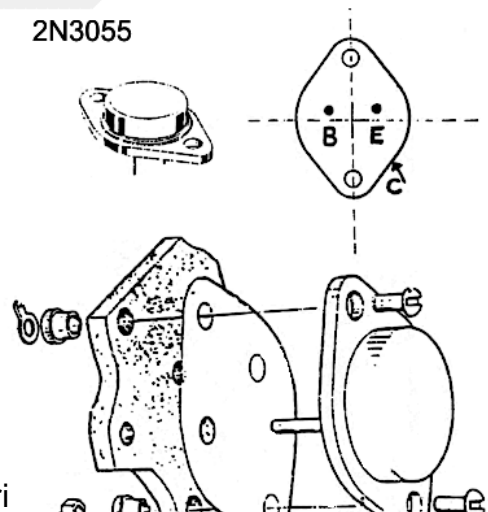

BD 135

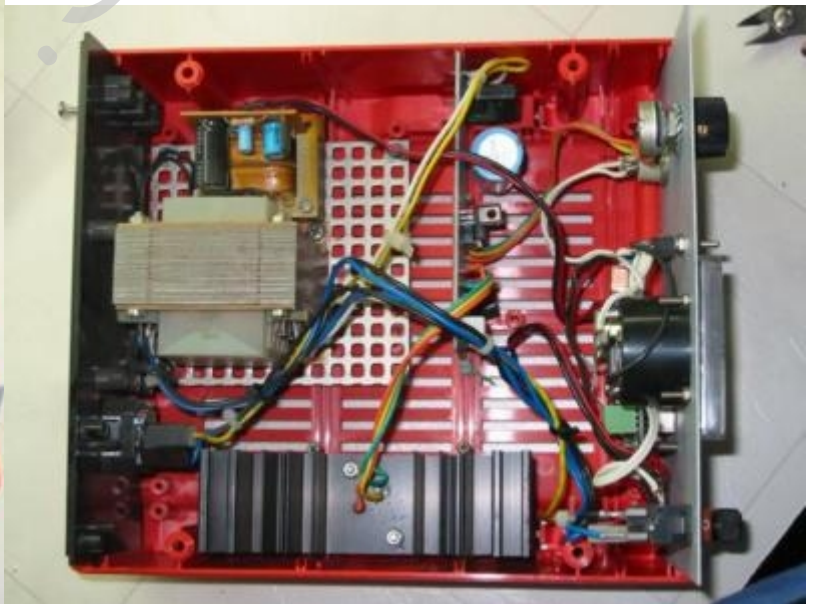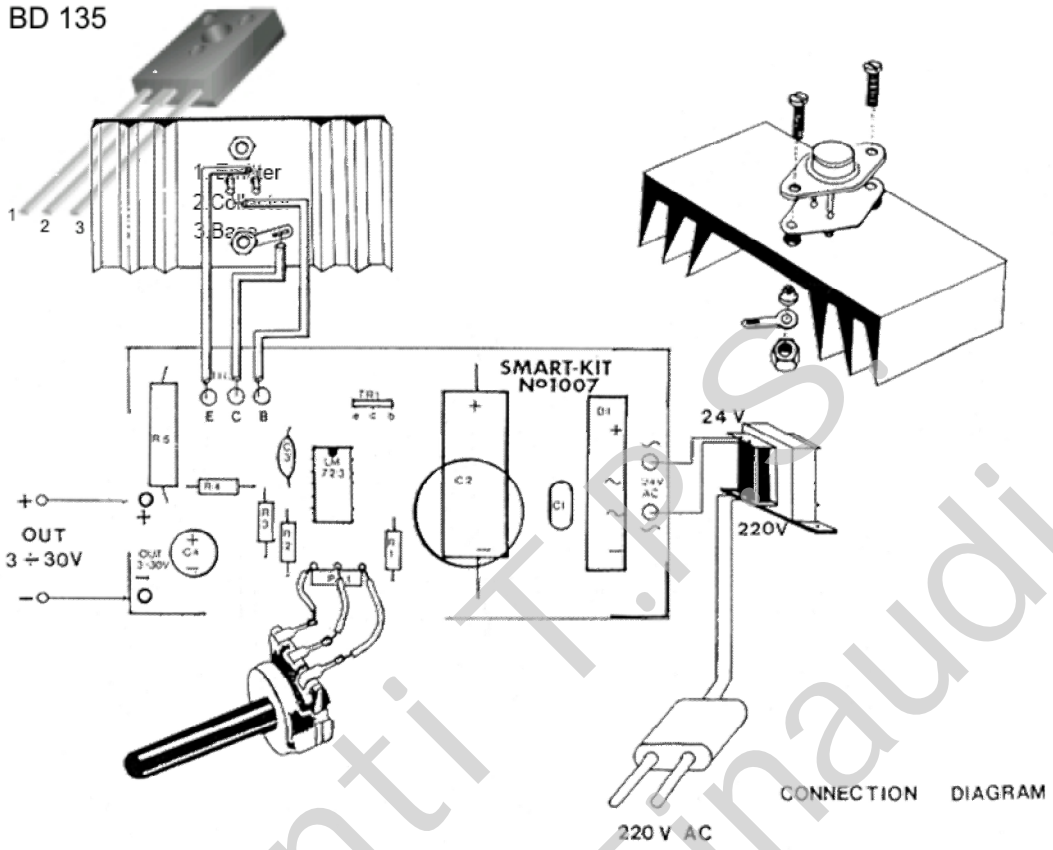

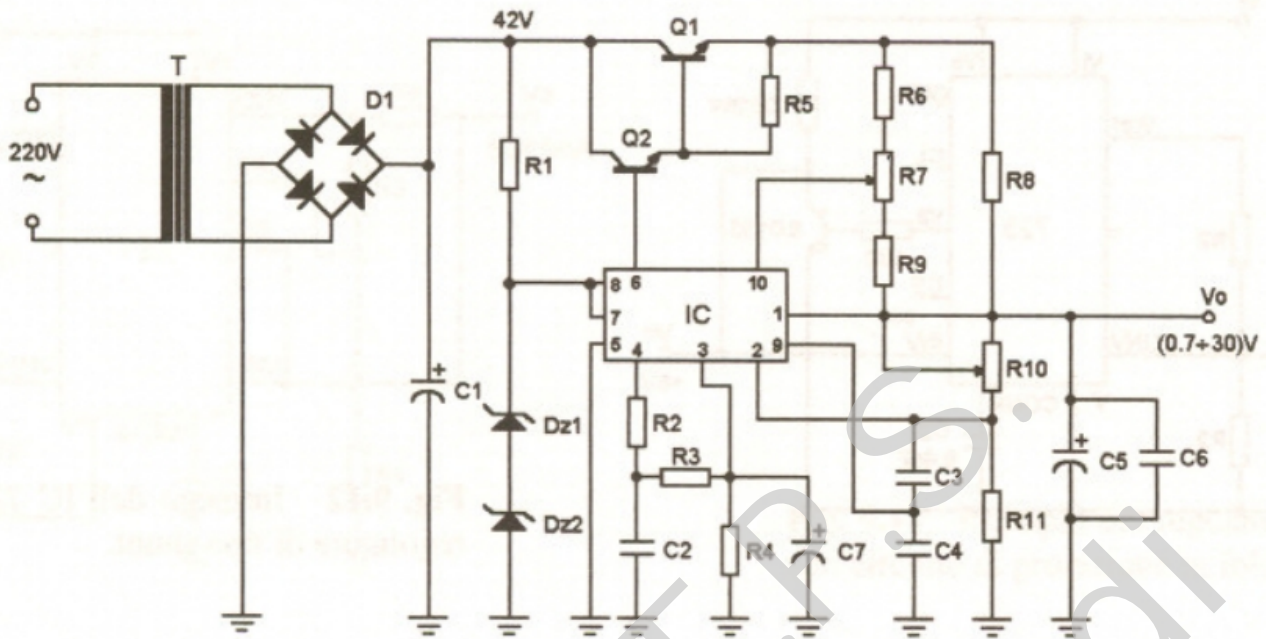

$V_u = 0.7 - 30 V - 2 A$


- R1 = 220 Ω/1 W
- R2 = 4,7 k Ω
- R3 = 5,6 k Ω
- R4 = 1 k Ω
- R5 = 1 k Ω
- R6 = 10 k Ω -- 0 Ω
- R7 = pot. lineare da 1 kΩ -- 10 kΩ
- R8 = 0,5 Ω /5 W
- R9 = 330 Ω -- 18 kΩ
- R10 = potenz. lineare da 50 k Ω
- R11 = 1 k Ω
- C1 = 4700 μF/70 VL
- C2 = 0,1 μF
- C3 = 470 pF
- C4 = 0,1 μF
- C5 = 220 μF/50 VL
- C6 = 0,1 μF al poliestere
- C7 = 4,7 μF/15VL
- D1 = Ponte a diodi B80C3300
- Dz1 = Dz2 = Diodi zener da 18 V/IW
- Q1 = 2N3055
- Q2 = 2N1711
- IC = μA723 (o equivalente)

T = Trasformatore di alimentazione con secondario per 30 V /2 A.


N. B. Tutte le resistenze, se non diversamente specificato, sono da 1/2 W




R6-7-8 = i primi valori indicati sono per un controllo di 200mA, i secondi valori permettono un controllo di 800 mA tra 1,3A a 2,1A.

Dual-In-Line Package

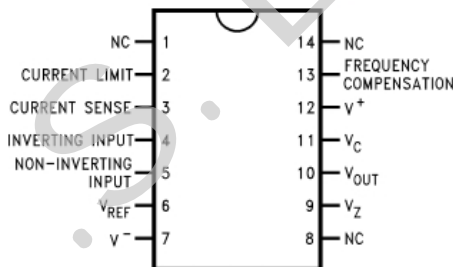

Metal Can Package

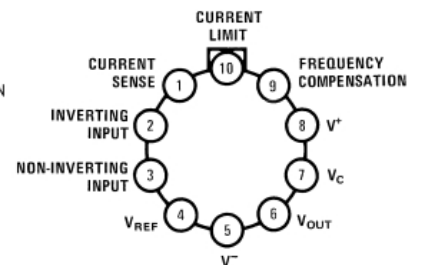

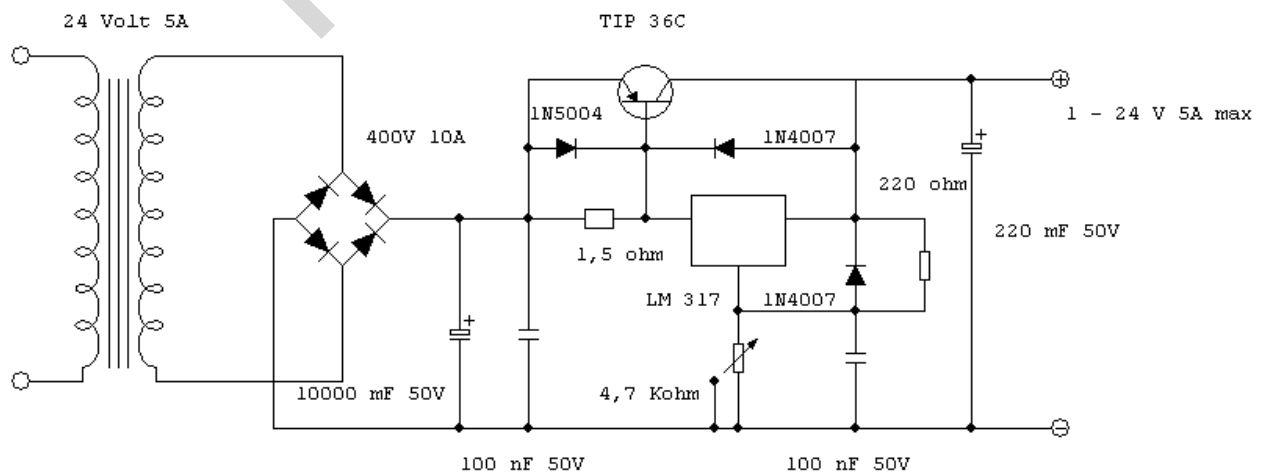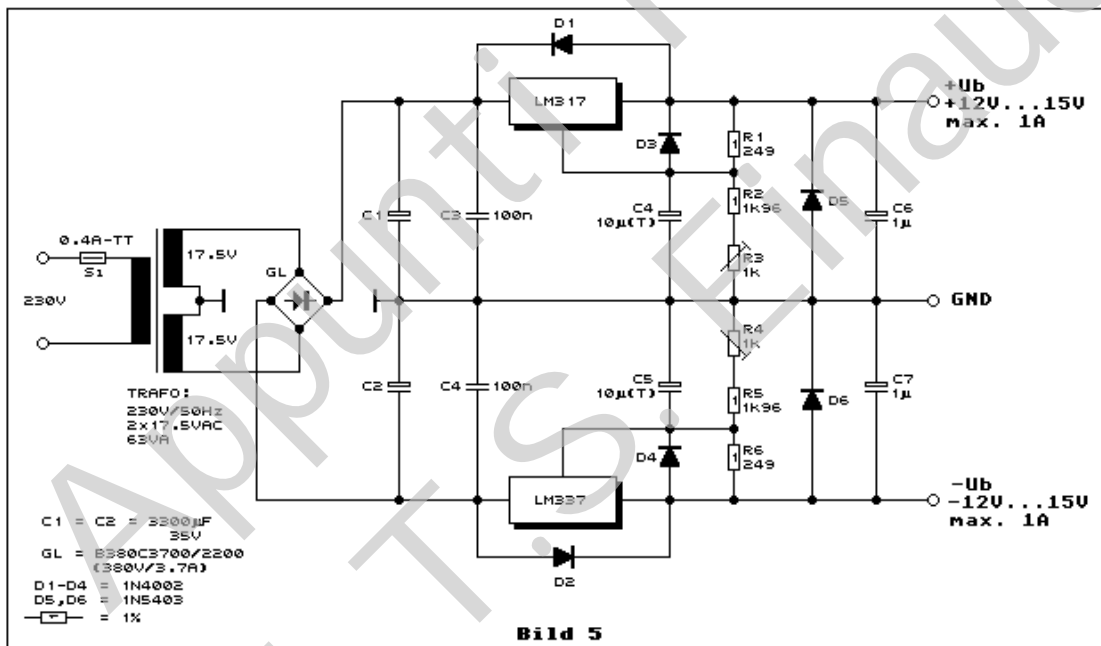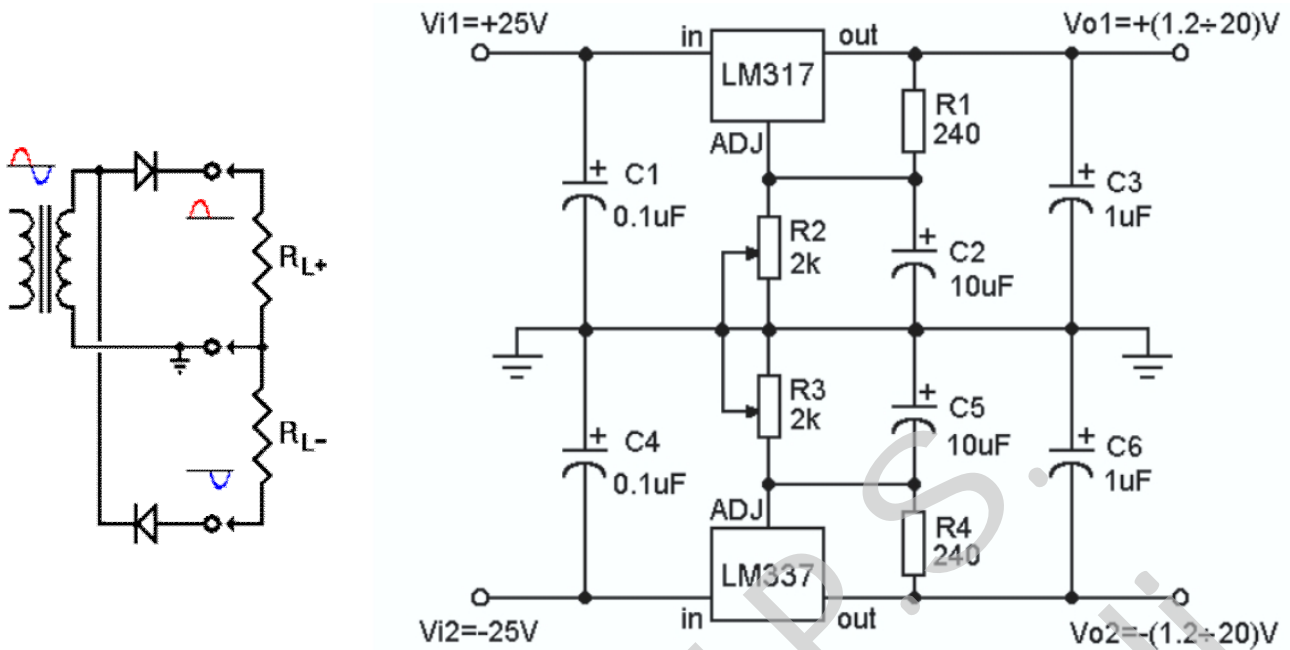

Il transistor dev'essere munito di aletta di raffreddamento di generose dimensioni


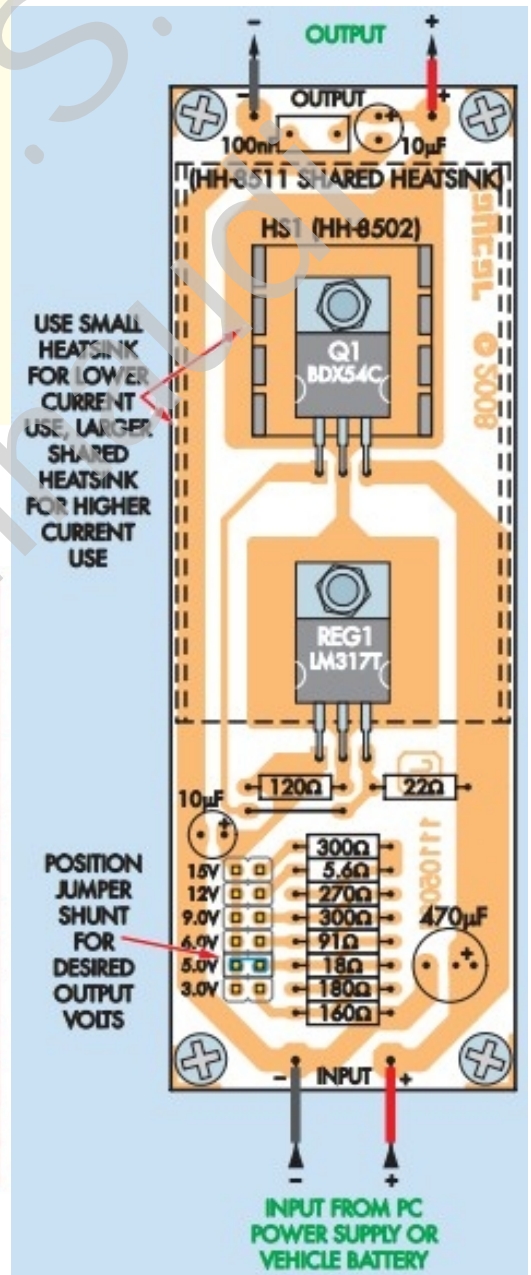
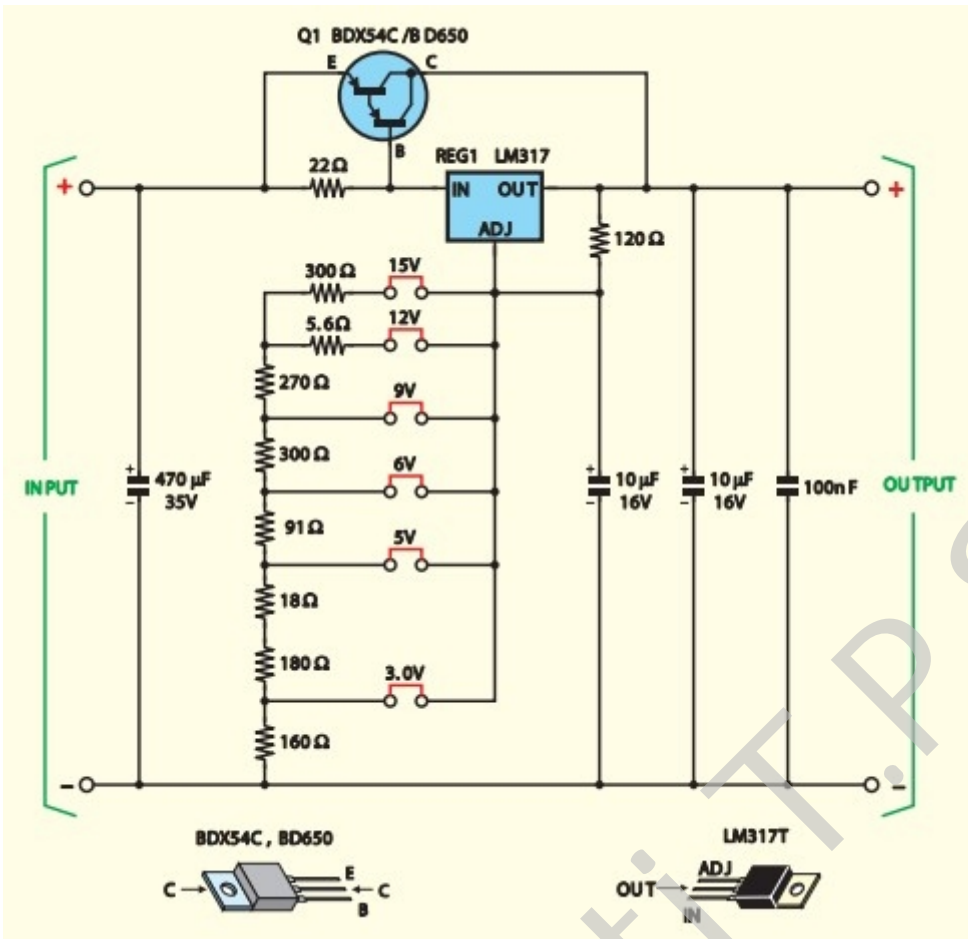
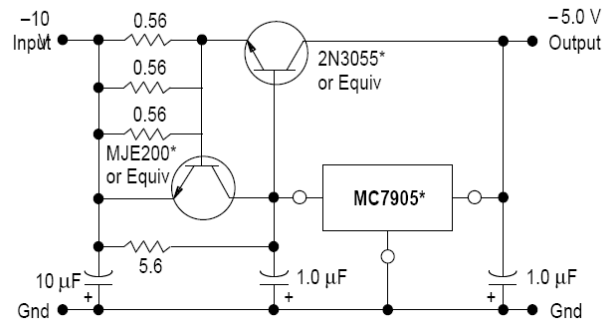


Table 1: Voltage Adaptor Output Current Ratings

Input Volts	Output Volts	Vin - Vout	Maximum output current		
			With HH-8502 heatsink (on board)	With HH-8511 heatsink (on board)	With Q1 on HH-8566 heatsink, off board
6V	3V	3V	830mA	2A	2.8A
	3V	9V	275mA	660mA	940mA
12V	5V	7V	350mA	850mA	1.2A
	6V	6V	415mA	1A	1.4A
	9V	3V	830mA	2A	2.8A
24V	3V	21V	115mA	280mA	400mA
	5V	19V	130mA	310mA	440mA
	6V	18V	135mA	330mA	470mA
	9V	15V	160mA	400mA	560mA
	12V	12V	200mA	500mA	700mA
	15V	9V	275mA	660mA	940mA





Current Boost Regulator

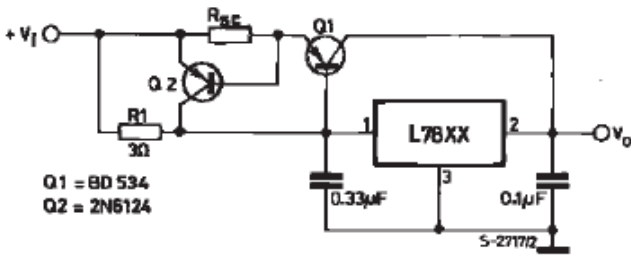(-5.0 V @ 4.0 A, with 5.0 A Current Limiting)




$$R_{SC} = \frac{V_{BEQ2}}{I_{SC}}$$

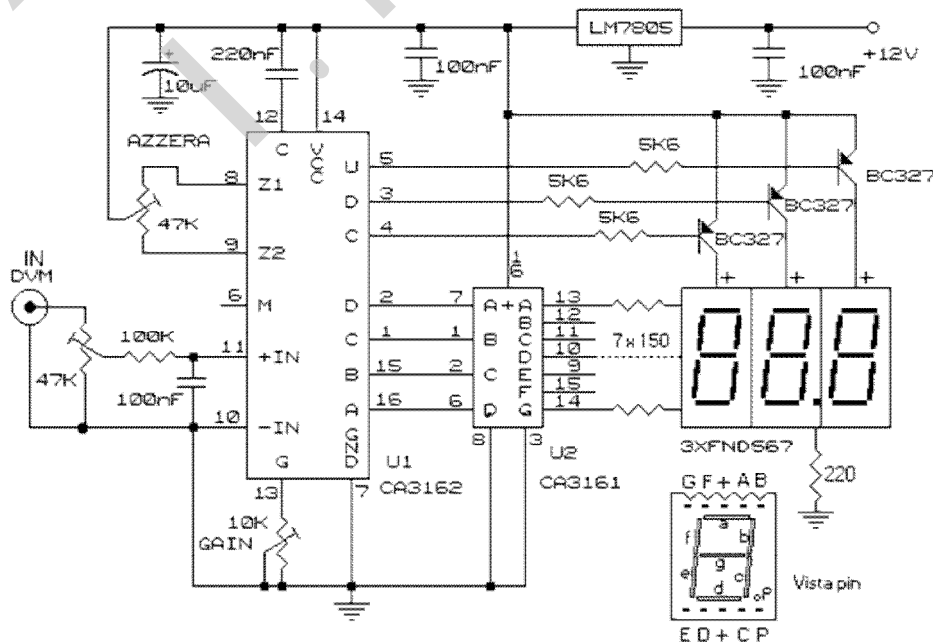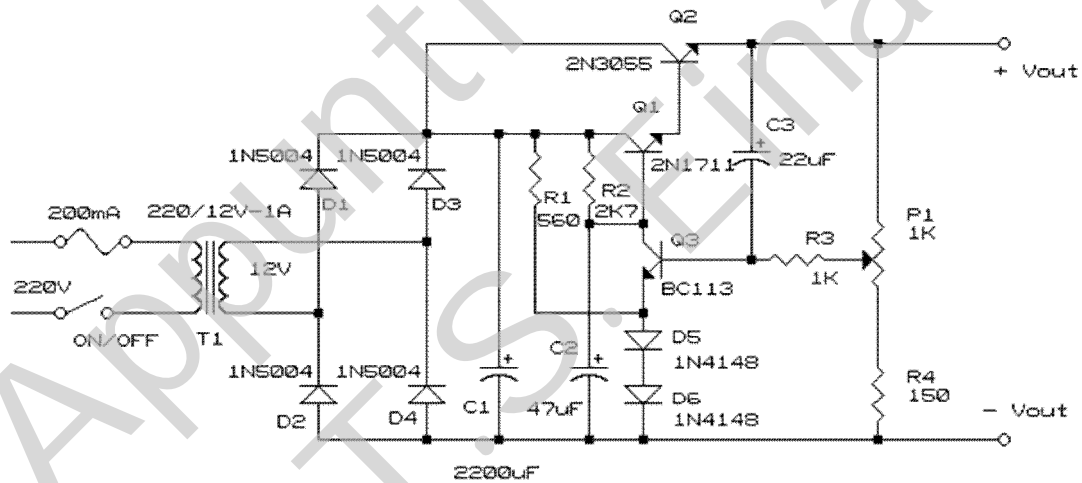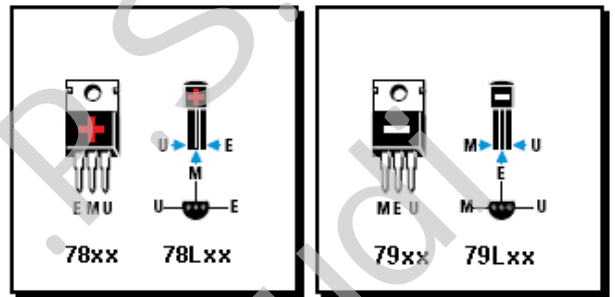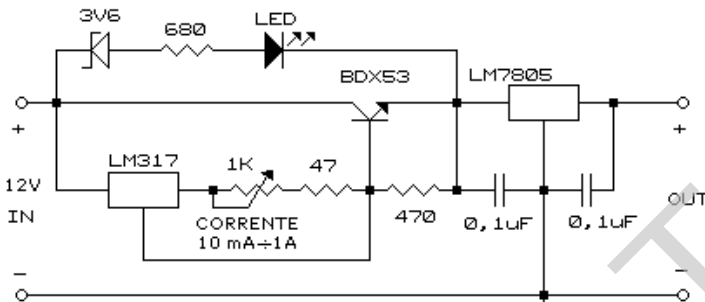
High Output Current with Short Circuit Protection.



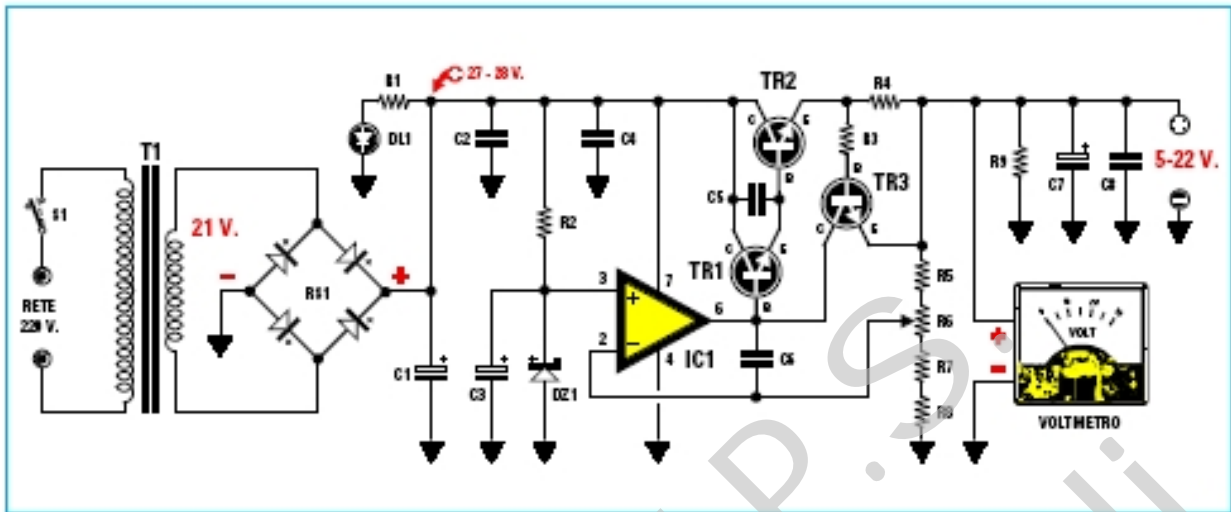
ALIMENTATORE VARIABILE da 5 a 22 VOLT 2 AMPER




- R1 = 2.200 ohm 1/2 watt
- R2 = 3.300 ohm
- R3 = 1.000 ohm
- R4 = 0,27 ohm 3 watt
- R5 = 1.000 ohm
- R6 = 4.700 ohm pot. lin.
- R7 = 560 ohm
- R8 = 1.000 ohm
- R9 = 2.200 ohm 1/2 watt
- C1 = 2.200 μ F elettrolitico
- C2 = 100.000 pF poliestere
- C3 = 100 μ F elettrolitico
- C4 = 100.000 pF poliestere
- C5 = 3.300 pF poliestere
- C6 = 3.300 pF poliestere
- C7 = 220 μ F elettrolitico
- C8 = 100.000 pF poliestere
- RS1 = ponte raddrizz. 80 V. 3 A.
- DL1 = diodo led
- DZ1 = zener 4,3 volt 1/2 watt
- TR1 = NPN tipo BC.547
- TR2 = NPN tipo TIP.33
- TR3 = NPN tipo BC.547
- IC1 = integrato tipo LS.141
- T1 = trasform. 50 watt (T050.03)
sec. 21 V. 2,5 A.
- S1 = interruttore
- Voltmetro = f.s. 30 V.

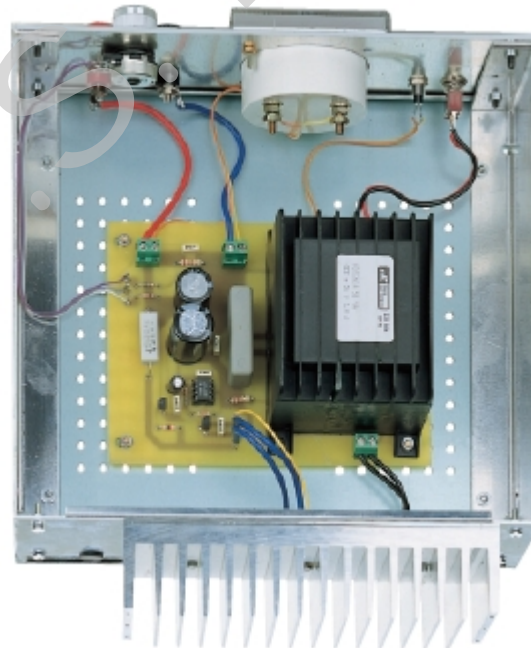

ITS EINAUDI - Montebelluna

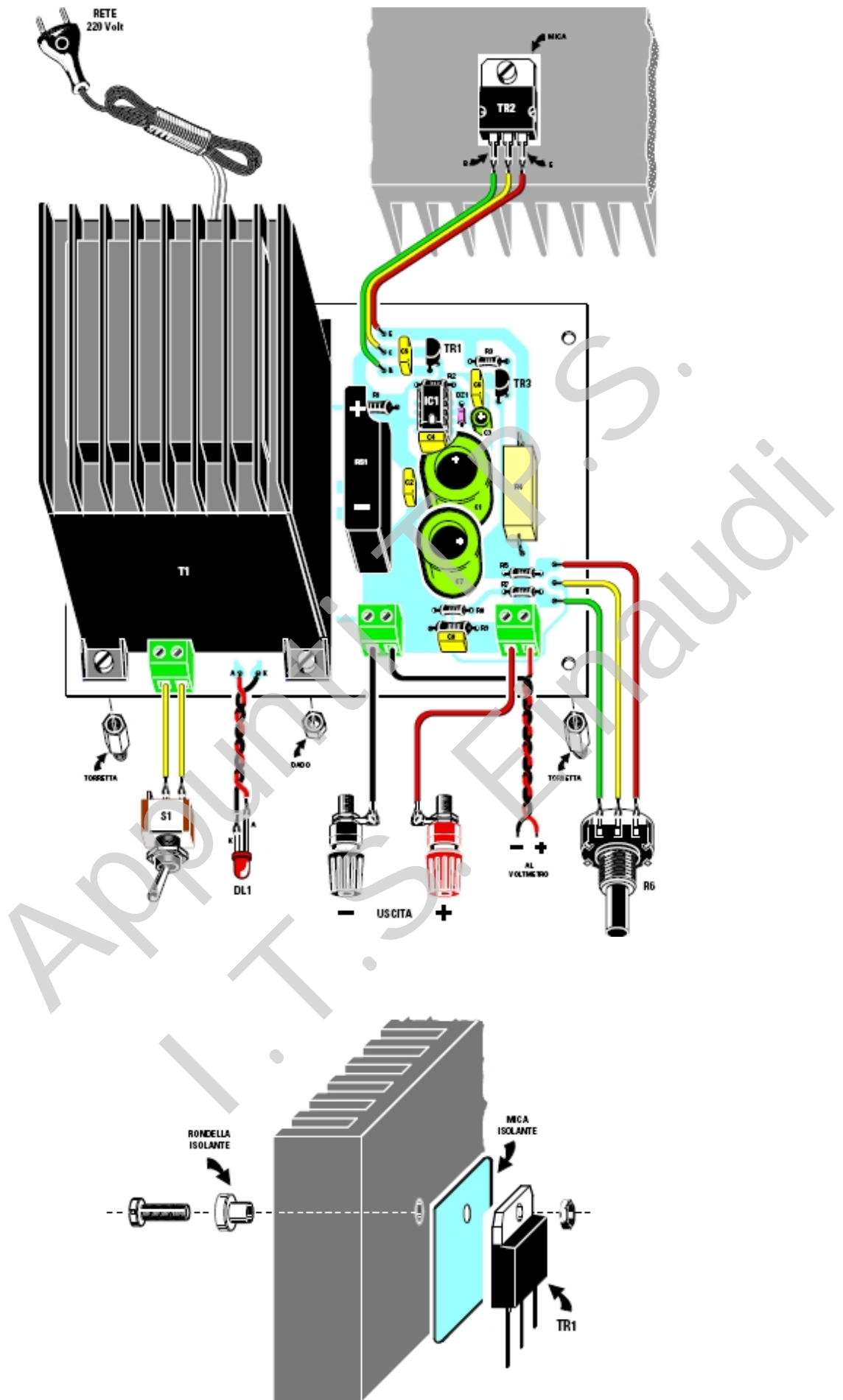

Appunti Alimentatori

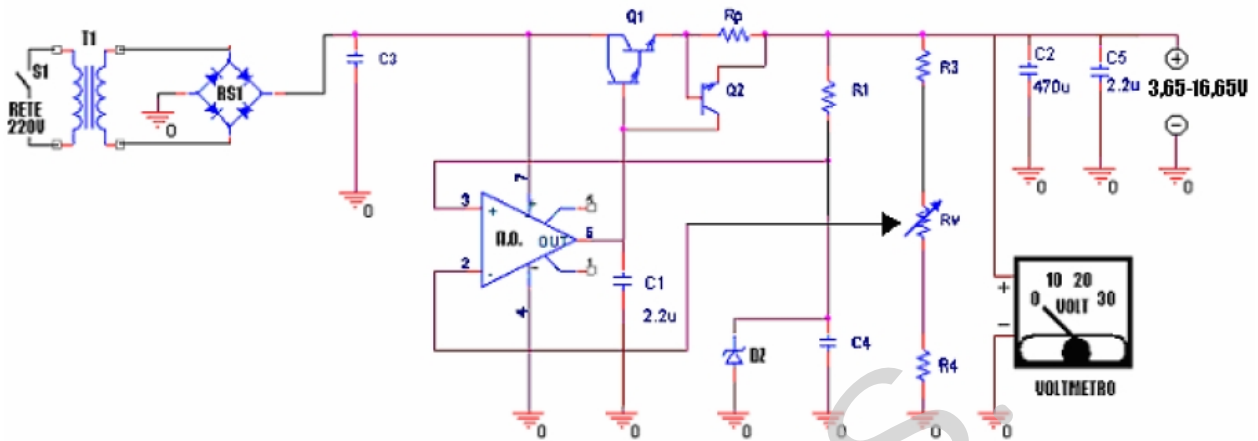

ELENCO COMPONENTI

$R1 = 1200 \text{ ohm } 1/2W$

$R3 = 820 \text{ ohm}$

$R4 = 4700 \text{ ohm}$

$Rp = 0,47 \text{ ohm } 4W$

$Rv = \text{potenz. lineare } 10 \text{ Kohm}$

$C1 = 2,2 \mu F$

$C2 = 470 \mu F$

$C3 = 3300 \mu F 50V$

$C4 = 100 \text{ nF } 63V \text{ ceram.}$

$C5 = 2,2 \mu F$

$RS1 = \text{ponte raddrizz. KBL04}$

$DZ = 1N750 \text{ } 4,7V \text{ } 0,5W$

$Q1 = \text{darlington TIP122}$




$Q2 = BC547$

$A.O. = \text{integrato tipo LM 741}$

$T1 = \text{trasform. } 60W \text{ sec. } 15V \text{ } 4A$

Dissipatori

$$R_{thja} = (T_j - T_a) / P_d$$

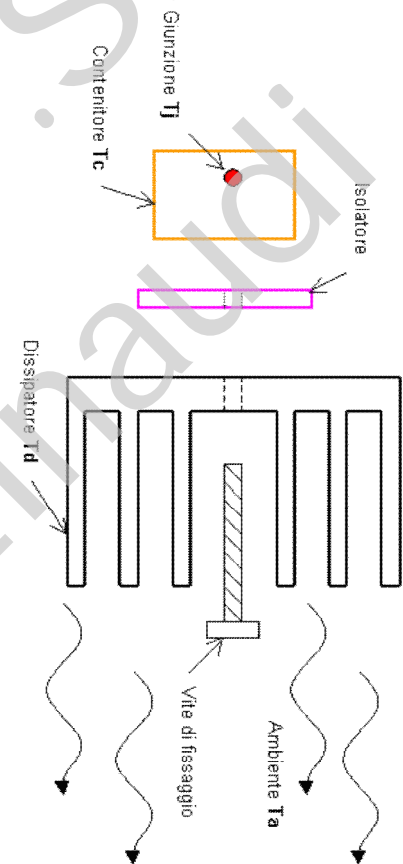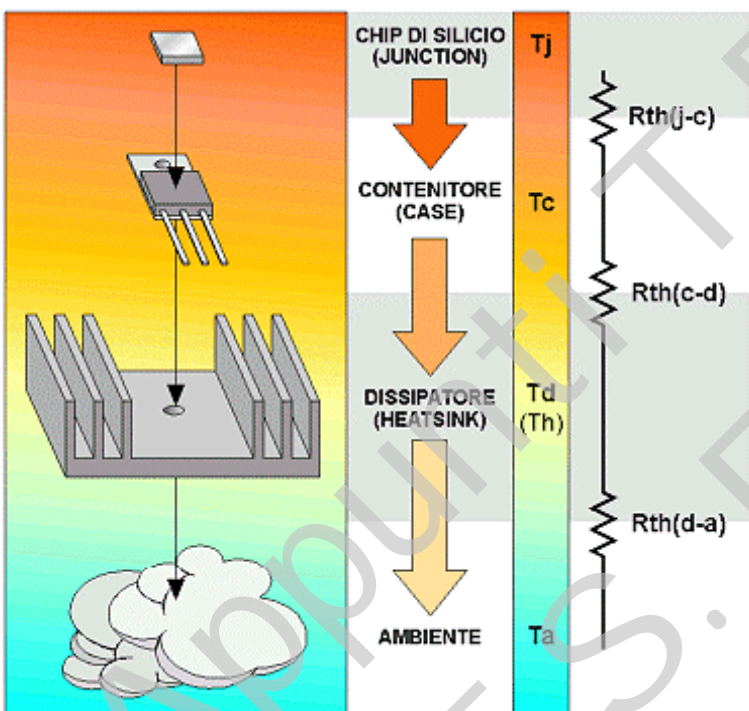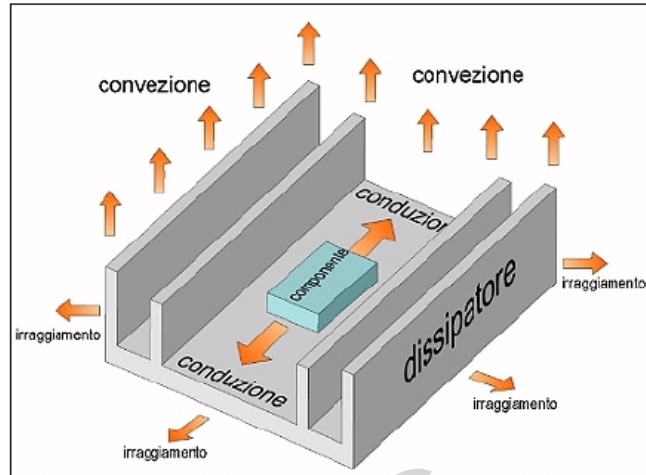

$$T_{jmax} - T_{amax} = P_{dmax} \cdot (R_{thjc} + R_{thcd} + R_{thda})$$

T_{jmax} è la massima temperatura di giunzione specificata dal costruttore

T_{amax} è la massima temperatura ambiente raggiungibile

P_{dmax} è la potenza massima dissipabile










R_{thjc} è la resistenza termica fra giunzione e contenitore (indicata dal costruttore sul foglio tecnico del dispositivo)

R_{thcd} è la resistenza termica fra contenitore e dissipatore (dovuta al tipo di contatto fra i due e alla eventuale presenza di fogli isolanti o di grasso)


R_{thda} è la resistenza termica dissipatore-ambiente ricavata dal catalogo dei dissipatori

ITS EINAUDI - Montebelluna

contenitore	Rthcd [°C/W]			
	metallo - metallo		metallo - mica - metallo	
	diretto	con grasso	diretto	con grasso
TO 220	1	0,6	2	1,3
TO 126	1,5	1	2,5	1,5
TO5 - TO39	1	0,8	1,5	1,2
TO 3P	0,5	0,3	1	0,8
TO 3	0,2	0,1	0,5	0,3

package	Rth(j-a) (°C/W)	Pdmax Ta = 25°C	Rth(j-c) (°C/W)	Pdmax Tc = 25°C	Icmax DC
 TO-92	200	0.6 W	80	1.6 W	1 A
 TO-18	160	0.9 W	80	1.6 W	1 A
 TO-5	90	1.4 W	2.8	45 W	6 A
 TO-126	80	1.6 W	1.3	100 W	15 A
 TO-127	65	2 W	1.2	125 W	35 A
 TO-220	50	3 W	0.7	175 W	60 A
 TO-3	38	3.3 W	0.5	350 W	70 A
 TO-3 spesso	50	2.5 W	1	150 W	75 A
 TO-3P TO-218 SOT-93 TO-247					

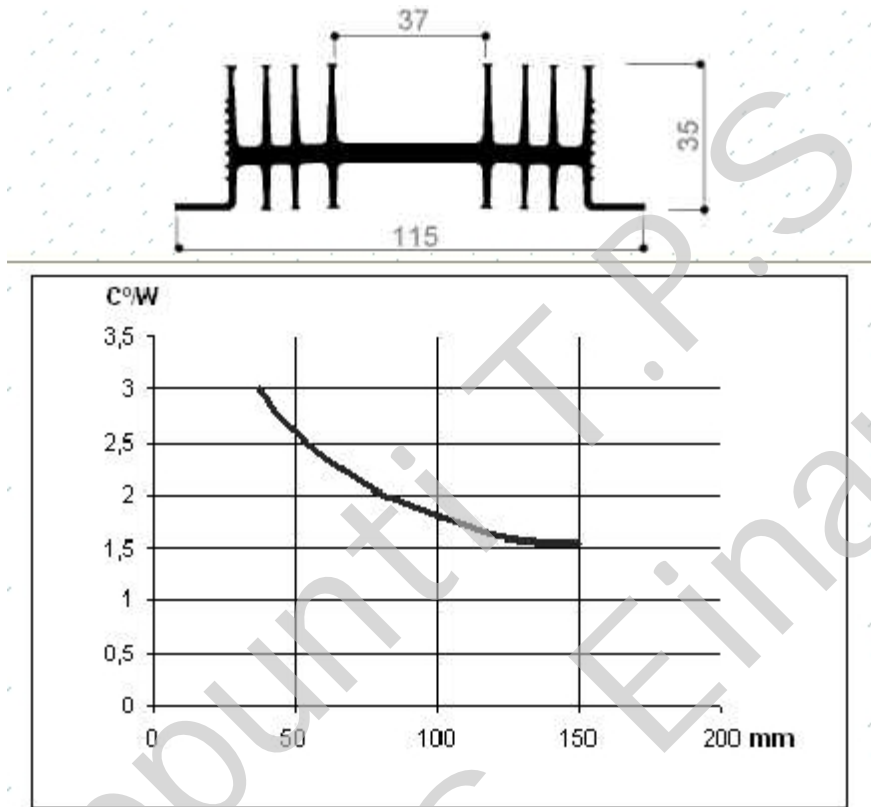http://www.omar-alluminio.it/Principale_dissipatori.htm



Formule utilizzate:


Se $R_{ja} < (T_j - T_a)/P_d$ non serve il dissipatore altrimenti:

$R_{da} = [(T_j - T_a)/P_d] - R_{jc} - R_{cd}$ dal cui valore si determina il dissipatore

$T_c = T_a + P_d \cdot (R_{cd} + R_{da})$ temperatura raggiunta dal transistor

$T_d = T_a + P_d \cdot R_{da}$ temperatura raggiunta dal dissipatore

Nel regolatore di tensione di figura

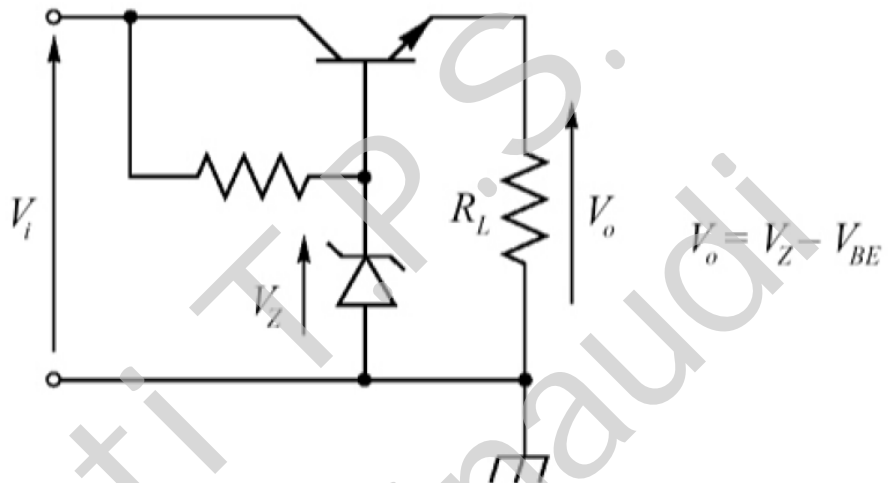

Il BJT è percorso da una corrente $I_c = 1,5 \text{ A}$ ed è sottoposto a una tensione $V_{ce} = 6 \text{ V}$. Sapendo che il BJT è incapsulato in un contenitore TO-220 con $R_{thja} = 70 \text{ }^\circ\text{C/W}$ e $R_{thjc} = 2,1 \text{ }^\circ\text{C/W}$, che la massima temperatura ammessa per il chip è $T_j(\text{max}) = 150 \text{ }^\circ\text{C}$ e che la temperatura ambiente è $T_a = 40 \text{ }^\circ\text{C}$, si verifica se è necessario un dissipatore e, nel caso, quale resistenza termica questo deve avere.

Soluzione

Dopo avere calcolato la potenza dissipata $P_{d\text{max}} = I_c V_{ce} = 9 \text{ W}$, si ottiene:

se $P_{D\text{max}} \leq \frac{T_{j\text{max}} - T_a}{R_{thja}}$ non occorre dissipatore

In questo caso è assolutamente necessario applicare al transistore un dissipatore. La sua resistenza termica deve essere calcolata mediante:

$$R_{thda} \leq \frac{T_{j\text{max}} - T_a}{P_{D\text{max}}} - R_{thjc} - R_{thcd}$$

Scegliendo un montaggio diretto metallo metallo con $R_{thcd} = 1$ si deve utilizzare un dissipatore da $9 \text{ }^\circ\text{C/W}$ o $8 \text{ }^\circ\text{C/W}$.


Verifiche:

$T_c = T_a + P_d \cdot (R_{thcd} + R_{thda})$

temperatura raggiunta dal transistor

$T_d = T_a + P_d \cdot R_{thda}$

temperatura raggiunta dal dissipatore

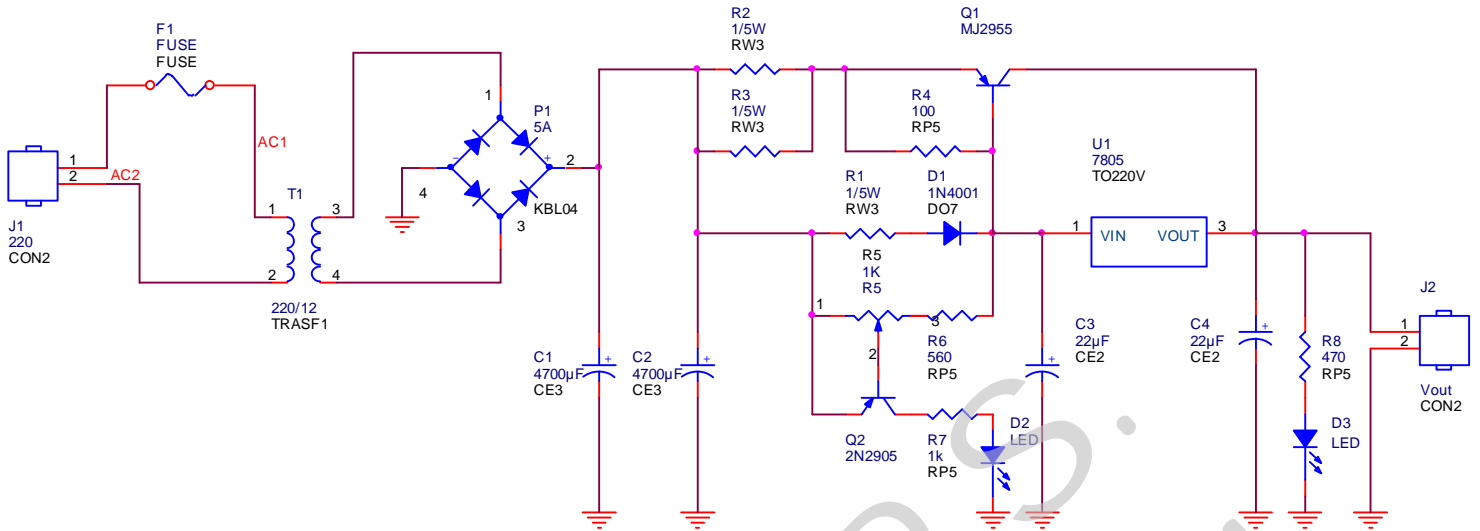

$V_u = 5\text{ V}$

$I_u = 3\text{ A}$

$R2/R3 = 0.5\text{ Ohm}$

$R1 = 10\text{ Ohm}$

$I_{cq1} = 2\text{ A}$

$I_{u1} = 1^\circ$

Trasformatore

$V_{max\ sec} = 15\text{ V}$

$V_{eff} = 10,6\text{ V}$

$P_{eff} = 60\text{ VA}$

$P_{u1} = 5,3\text{ W}$

$R_{thj_{max}} = (T_j - T_a) / P_{u1} = (125 - 60) / 5,3 = 12,3\text{ }^\circ\text{C/W}$ ($R_{thj_{a\ u1}} = 54\text{ }^\circ\text{C/W}$ serve dissipatore)


$R_{thd_a} < R_{thj_{max}} - R_{thj_c} - R_{thc_d} = 12,3 - 4 - 1 = 7,3\text{ }^\circ\text{C/W}$


$P_{q1} = 12,2\text{ W}$

$R_{thj_{max}} = (T_j - T_a) / P_{q1} = (150 - 60) / 12,2 = 7,4\text{ }^\circ\text{C/W}$

$R_{thd_a} < R_{thj_{max}} - R_{thj_c} - R_{thc_d} = 7,4 - 1,5 - 0,5 = 5,4\text{ }^\circ\text{C/W}$

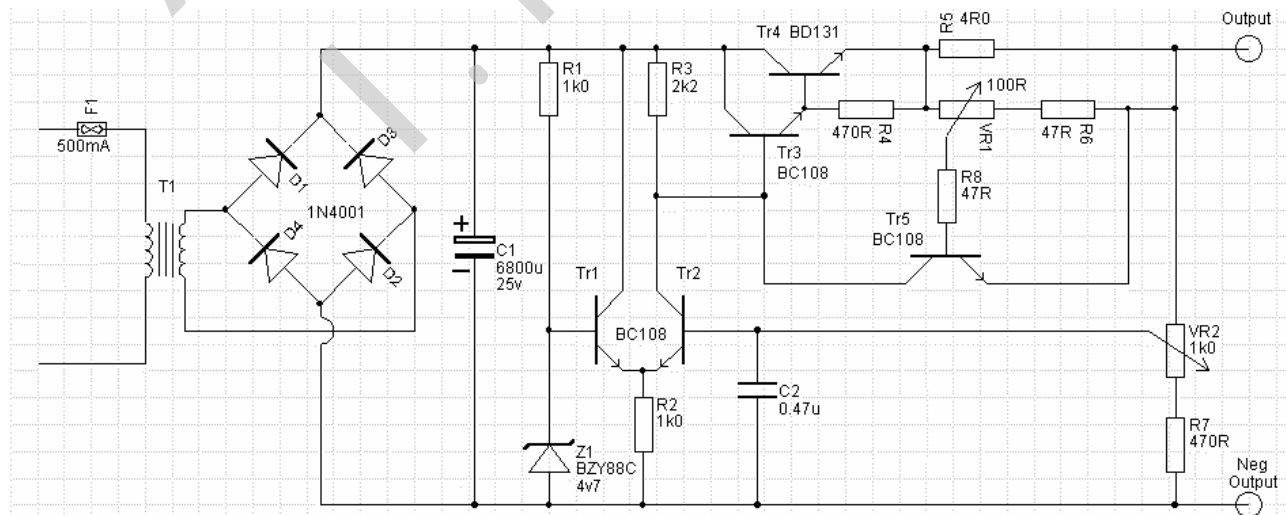V_u regolabile [3-15] Limitatore di corrente regolabile [0.5-1A]




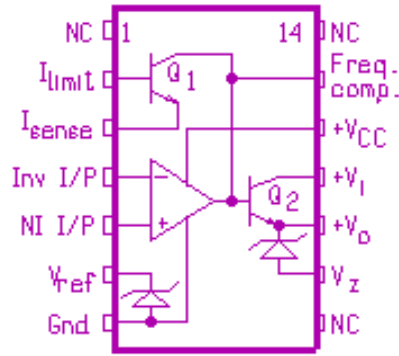

$$V_o = \frac{V_{ref}(R_1 + R_2)}{R_2}$$


$$R_3 = \frac{RR_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_{sens} = \frac{0.7}{I_{max}}$$

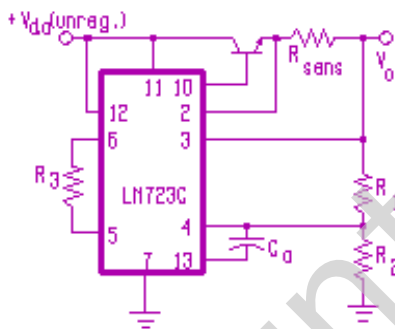

Scegli $R_1 + R_2 = 10\text{ k}$, $C_c = 100\text{ pF}$,
 R_1 potenziometro se V_o variabile

LM723 in Low-Voltage Configuration

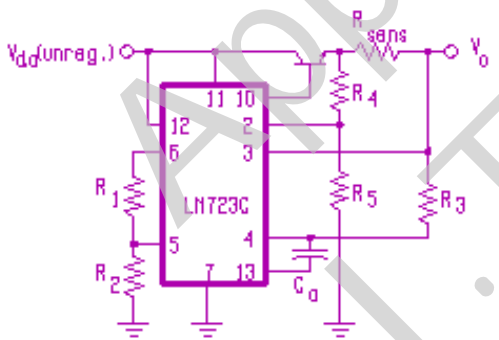

con fold back current limiting


$$V_o = \frac{R_2 V_{ref}}{R_1 + R_2}$$

$$I_{L(max)} = \frac{R_4 V_o + 0.7(R_4 + R_5)}{R_5 R_{sens}}$$

$$I_{short} = \frac{0.7(R_4 + R_5)}{R_5 R_{sens}}$$

$$R_{sens} = \frac{0.7V_o}{I_{short}(V_o + 0.7) - 0.7I_{L(max)}}$$
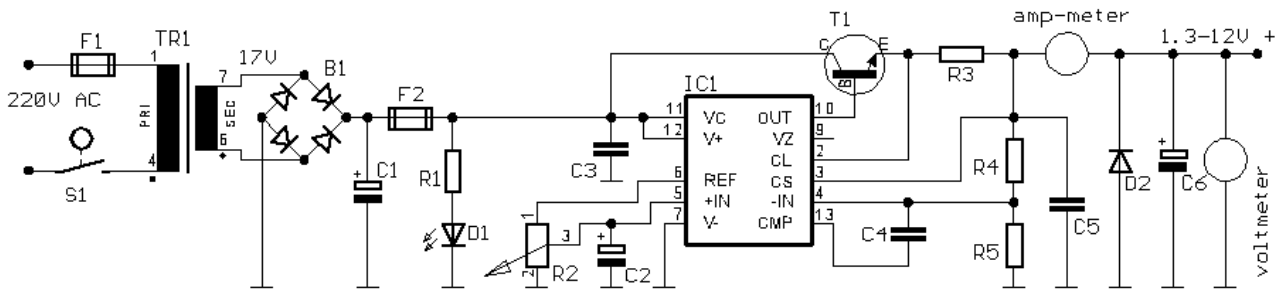
$$V_o' = \frac{0.7R_L(R_4 + R_5)}{R_5 R_{sens} - R_4 R_L}$$



$$V_{min} = (R4 + R5) / (R5 \cdot 1.3)$$

$$V_{max} = (7.15 / R5) \cdot (R4 + R5)$$

$$I_{max} = 0.65 / R3$$

$$\text{Max. Power on } R3: 0.42 / R3$$

$$\text{Min. Input DC Voltage (pin 12 to pin 7): } V_{max} + 5$$

B1 40V/2.5A

C1 2200uF (3300uF)

C2 4.7uF

C3 100nF

C4 1nF

C5 330nF

C6 100uF

D1 Green LED

D2 1N4003

F1 0.2A F

F2 2A

IC1 LM723

R1 1k

R2 Pot. 5k

R3 0.56R/2W


R4 3.3k

R5 4.7k


S1 250V/1A


T1 2N3055 on a heatsink 5K/W

TR1 220V/17V/1.5A

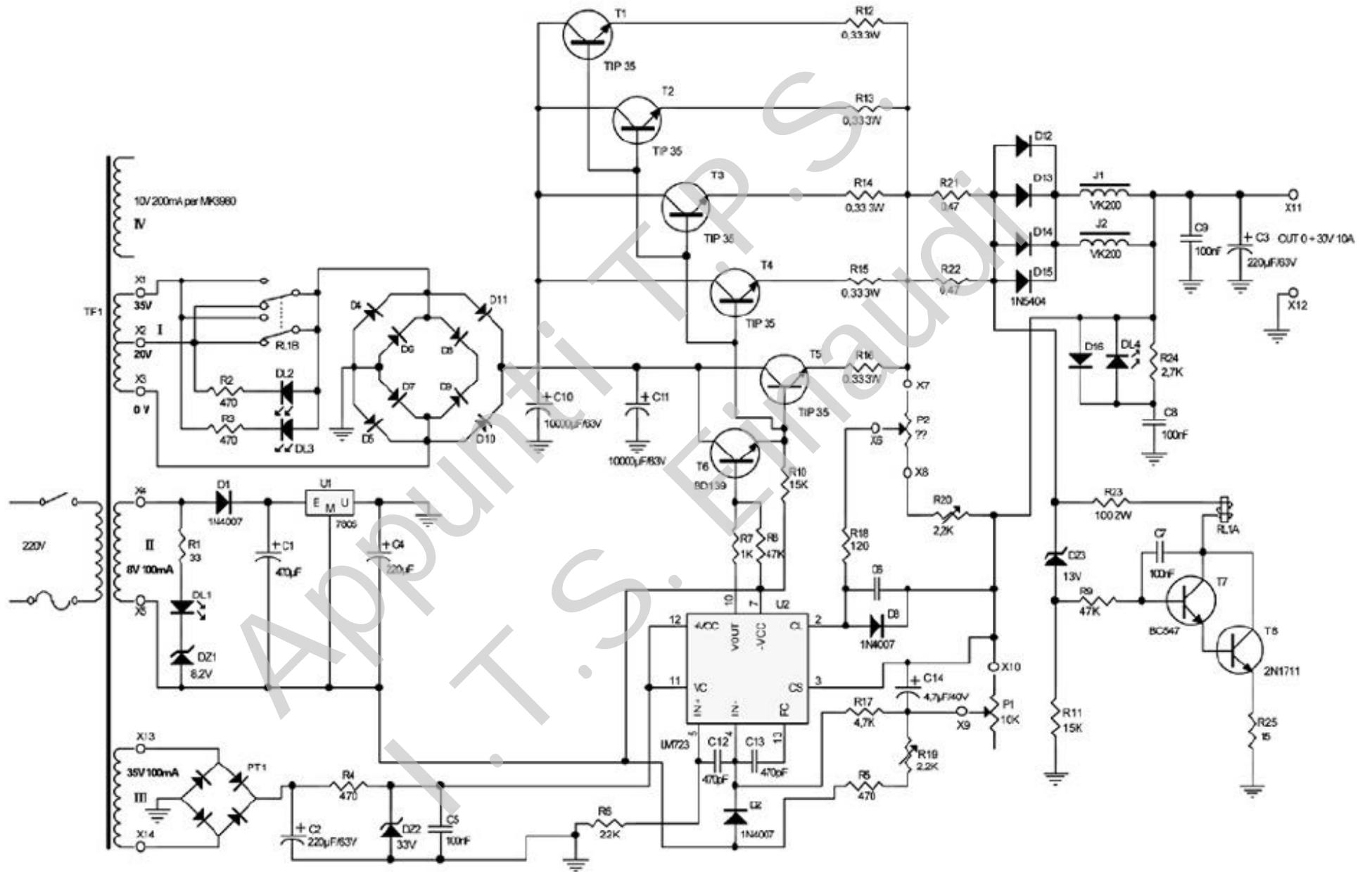


C1	470 μ F	Condensatore elettrolitico
C2, C3	220 μ F/63V	Condensatore elettrolitico
C4	220 μ F/16V	Condensatore elettrolitico
C5, C6, C7, C8, C9	100nF	Condensatore multistrato
C10, C11	10000 μ F/63V	Condensatore elettrolitico
C12, C13	470pF	Condensatore a disco
C14	4,7 μ F/40V	Condensatore elettrolitico
D1, D2, D3	1N4007	Diode 1000V 1A
D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11	F600	Diode 600V 6A
D12, D13, D14, D15	1N5404	Diode 400V 3A
D16	AA118	Diode 1000V 1A
DL1, DL4		Diode led rosso 5mm
DL2, DL3		Diode led rosso 3mm
DZ1	8,2V	Diode zener
DZ2	33V	Diode zener
DZ3	13V	Diode zener
J1, J2	VK200	Impedenza VK200
P1	10K	Potenzionometri multigiri
P2	2,2K	Potenzionometro lineare
PT1	PONTE1A	Ponte raddrizzatore 1A
R1	33	Resistenza 1/4W 5%
R2, R3, R4, R5	470	Resistenza 1/4W 5%
R6	22K	Resistenza 1/4W 5%
R7	1K	Resistenza 1/4W 5%
R8, R9	47K	Resistenza 1/4W 5%
R10, R11	15K	Resistenza 1/4W 5%
R12, R13, R14, R15, R16	0,33 3W	Resistenza 3W 5%
R17	4,7K	Resistenza 1/4W 5%
R18	120	Resistenza 1/4W 5%
R19, R20	2,2K	Trimmer PT15 orizzontale
R21, R22	0,47 10W	Resistenza 10W 5%
R23	100 2W	Resistenza 2W 5%
R24	2,7K	Resistenza 1/4W 5%
R25	15	Resistenza 1/4W 5%
RL1		Rele doppio scambio 12V
T1, T2, T3, T4, T5	TIP 35	Transistor NPN 100V 25A
T6	BD139	Transistor npn
T7	BC547	Transistor NPN
T8	2N1711	Transistor NPN 50V 500mA
U1	7805	

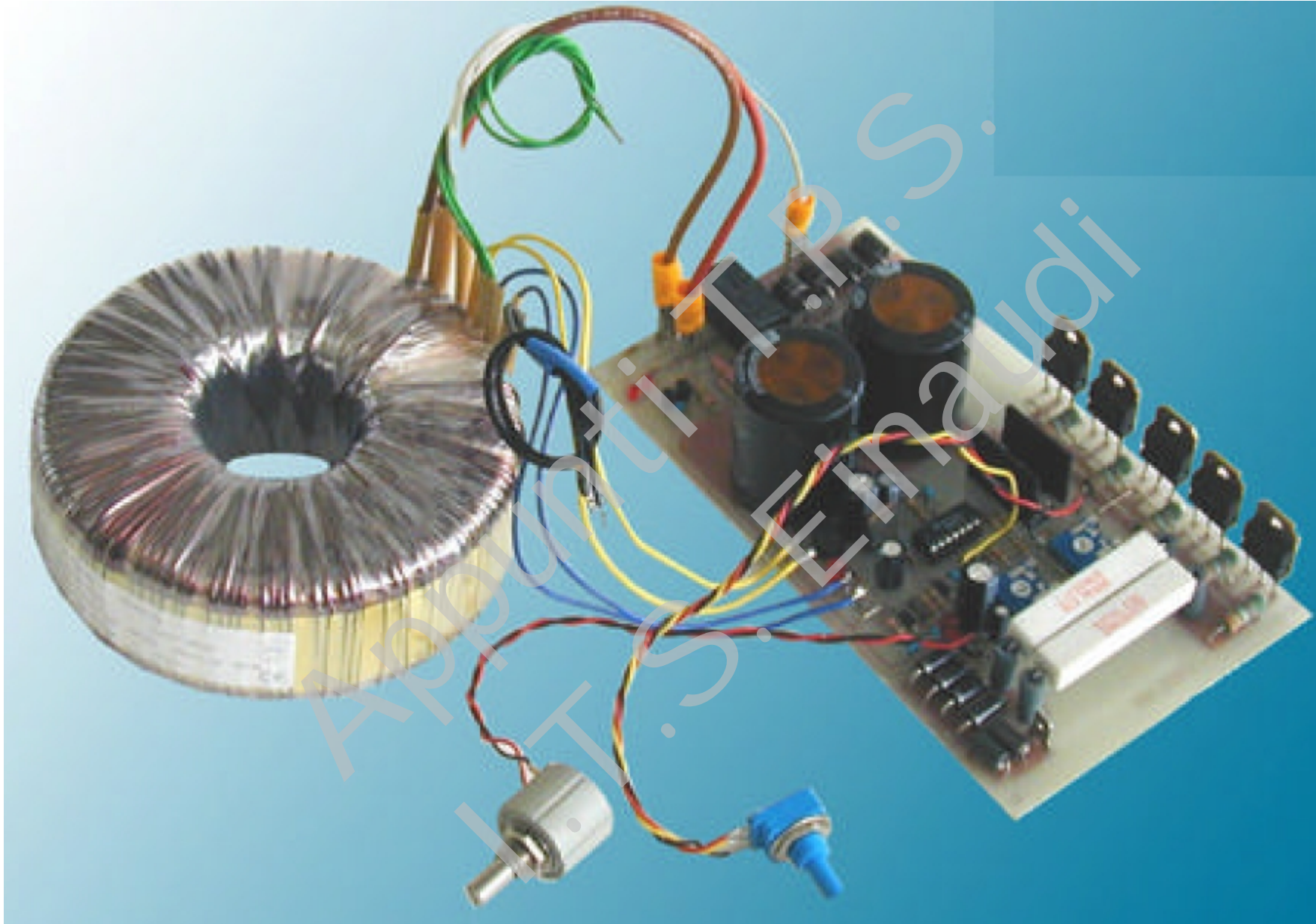


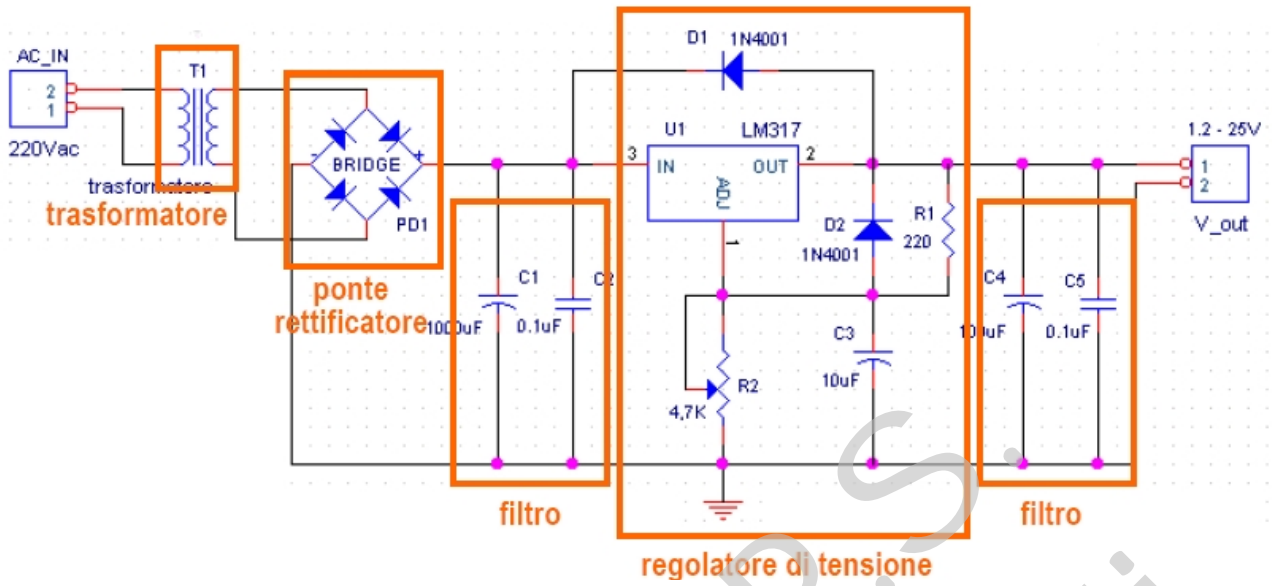


componenti





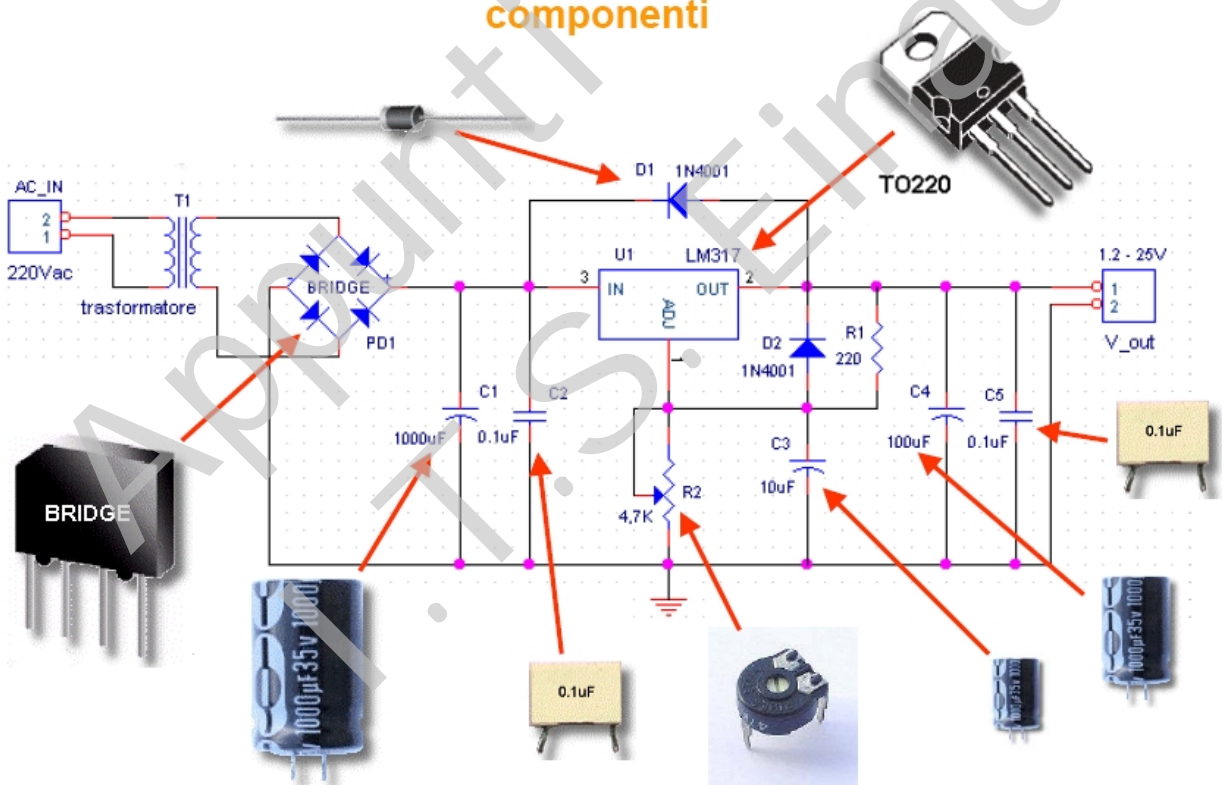


basetta

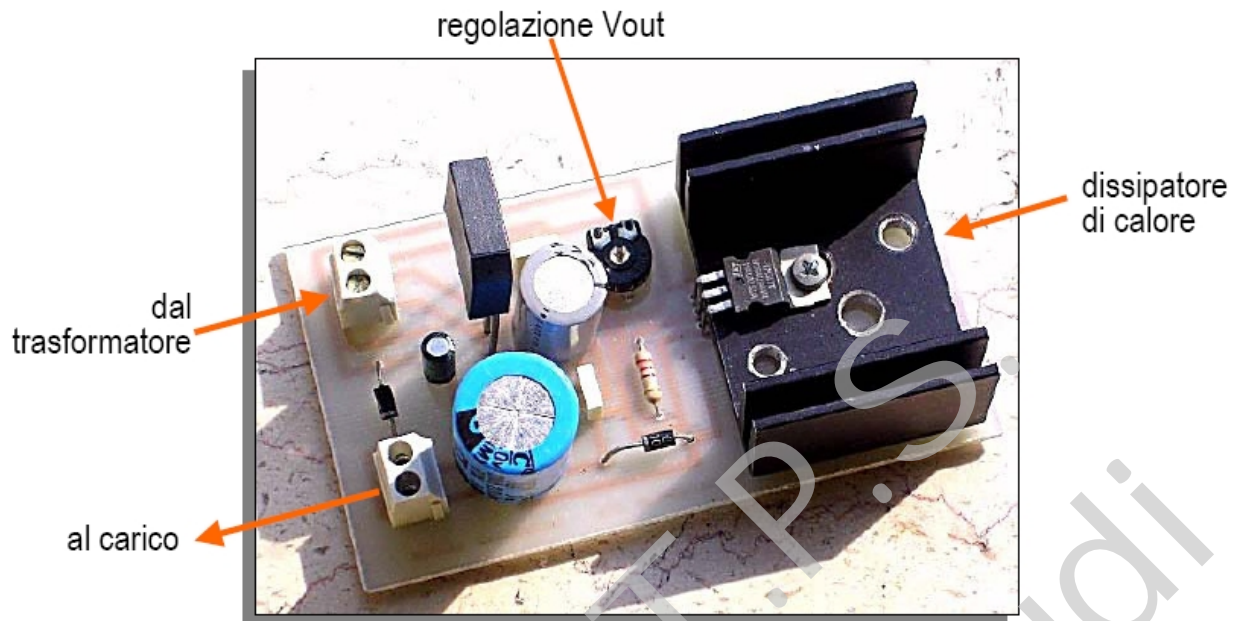

misure per il collaudo

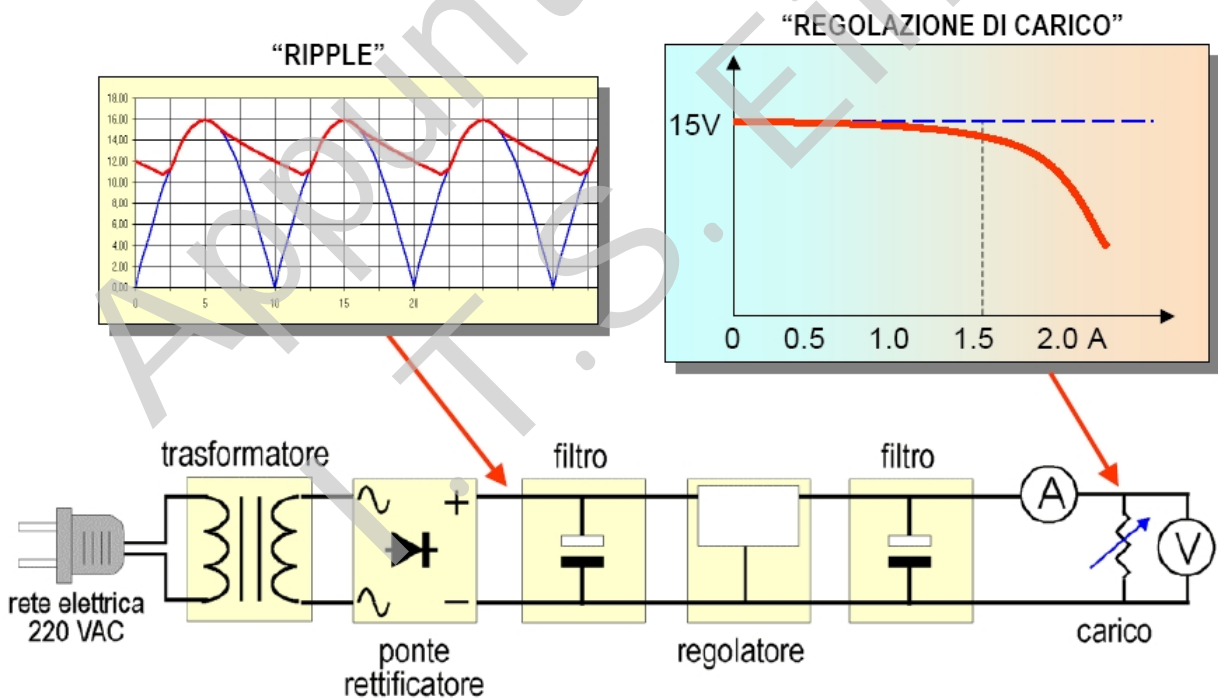

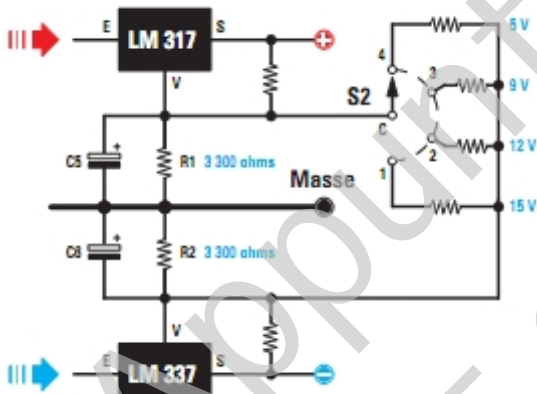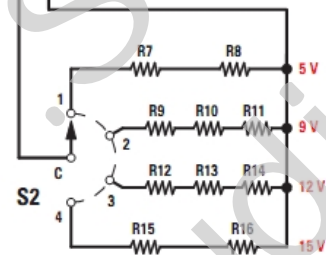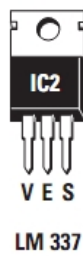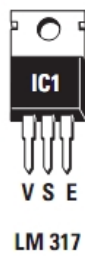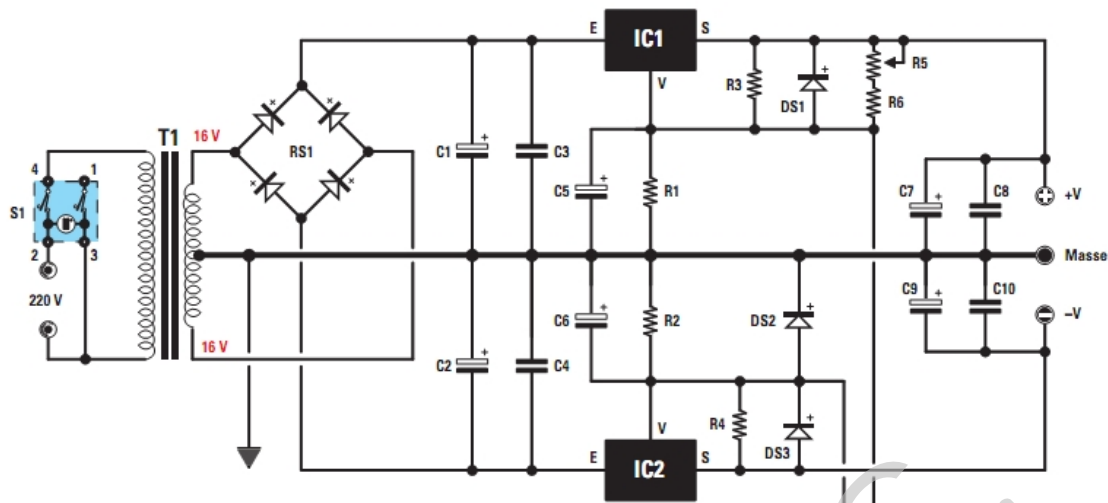


$$[(5 : 1,25) - 1] \times 220 = 660 \text{ ohms}$$

$$[(9 : 1,25) - 1] \times 220 = 1\,364 \text{ ohms}$$

$$[(12 : 1,25) - 1] \times 220 = 1\,892 \text{ ohms}$$
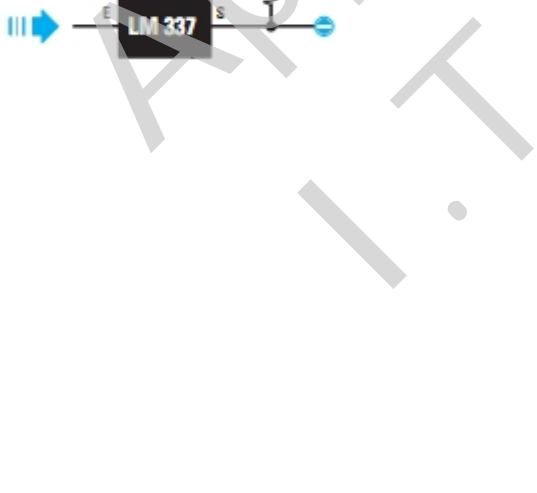
$$[(15 : 1,25) - 1] \times 220 = 2\,420 \text{ ohms}$$



- | | |
|-------------------|------------------------------|
| R1 = 3,3 kΩ | C1 = 4 700 μF électrolytique |
| R2 = 3,3 kΩ | C2 = 4 700 μF électrolytique |
| R3 = 390 Ω | C3 = 100 nF polyester |
| R4 = 220 Ω | C4 = 100 nF polyester |
| R5 = 500 Ω trimer | C5 = 10 μF électrolytique |
| R6 = 220 Ω | C6 = 10 μF électrolytique |
| R7 = 150 Ω | C7 = 220 μF électrolytique |
| R8 = 1,5 kΩ | C8 = 100 nF polyester |
| R9 = 150 Ω | C9 = 220 μF électrolytique |
| R10 = 1,2 kΩ | C10 = 100 nF polyester |
| R11 = 3,3 kΩ | DS1 = Diode 1N4007 |
| R12 = 8,2 kΩ | DS2 = Diode 1N4007 |
| R13 = 330 Ω | DS3 = Diode 1N4007 |
| R14 = 330 Ω | IC1 = Régulateur LM317 |
| R15 = 150 Ω | IC2 = Régulateur LM337 |
| R16 = 18 kΩ | RS1 = Pont redresseur |
| | T1 = Transfo. 50 W (T050.04) |



- S1 = Inter. avec voyant
S2 = Commutateur rotatif 3 circuits 4 positions